

Circuitos Lógicos

Aula 12

cruz@gta.ufrj.br <http://gta.ufrj.br/~cruz>

Na última aula

- Flip-flop
 - SR
 - D
 - JK
 - T



Hoje

- Introdução a circuitos sequenciais
 - Divisor de frequência
 - Contador assíncrono
- Sincronismo
 - Contador síncrono




Divisor de frequência



 Problema da vida real*

- Um gerador de pulsos gera um sinal de 10kHz
 - Compartilhado por muitos dispositivos
- Um dispositivo de comunicação precisa de um clock de 5kHz
- Necessário dividir a frequência
 - Dobrar o período



*Não é tão real assim. Foi inventada para fins pedagógicos




Saída do FF T comparada com o Clock

- Entrada ligada em 1
 - Inversão na subida de *clock*
- A cada duas subidas de *clock*
 - Q sobe uma
 - Q desce na outra

<i>Clk</i>	<i>T</i>	<i>Q</i>
0	x	$Q_{anterior}$
Subida	0	$Q_{anterior}$
Subida	1	$\overline{Q_{anterior}}$

<i>Clk</i>	<i>T</i>	<i>Q</i>
0	x	$Q_{anterior}$
Subida	0	$Q_{anterior}$
Subida	1	$\overline{Q_{anterior}}$

 


Saída do FF T comparada com o Clock

- Entrada ligada em 1
 - Inversão na subida de *clock*
- A cada duas subidas de *clock*
 - Q sobe uma
 - Q desce na outra
- Divide o *clk* por dois

<i>Clk</i>	<i>T</i>	<i>Q</i>
0	x	$Q_{anterior}$
Subida	0	$Q_{anterior}$
Subida	1	$\overline{Q_{anterior}}$



<i>Clk</i>	<i>T</i>	<i>Q</i>
0	x	$Q_{anterior}$
Subida	0	$Q_{anterior}$
Subida	1	$\overline{Q_{anterior}}$

 

Saída do FF T ligada ao clock de outro T



- Clock sobe duas vezes
 - Q_0 sobe uma
 - Q_0 desce na outra
- Q_0 sobe duas vezes
 - Q_1 sobe uma
 - Q_1 desce na outra

<i>Clk</i>	<i>T</i>	<i>Q</i>
0	x	$Q_{anterior}$
Subida	0	$Q_{anterior}$
Subida	1	$\overline{Q_{anterior}}$

  


Saída do FF T ligada ao *clock* de outro T

  - Q_0 pulsa uma vez a cada 2 clocks
 - Divide o *clk* por dois
- Q_1 pulsa uma vez a cada 4 clocks
 - Divide o *clk* por quatro



Saída do FF T ligada ao *clock* de outro T

 - Clock sobe duas vezes
 - Q_0 sobe uma
 - Q_0 desce na outra
- Q_0 sobe duas vezes
 - Q_1 sobe uma
 - Q_1 desce na outra



<i>Clk</i>	<i>T</i>	<i>Q</i>
0	x	$Q_{anterior}$
Subida	0	$Q_{anterior}$
Subida	1	$\overline{Q_{anterior}}$



Clk	Q_0	Q_1
inicial	0	0
subida	1	1
subida	0	1
subida	1	0
subida	0	0
subida	1	1
subida	0	1
subida	1	0
subida	0	0

E se eu colocasse ainda mais FFs ?

- Cada FF divide o *clk* mais duas vezes
 - Divide o *clk* por dois em Q_0
 - Divide o *clk* por quatro em Q_1
 - Divide o *clk* por oito em Q_2
 - Divide o *clk* por 16 em Q_3



E se eu colocasse ainda mais FFs ?

- Cada FF divide o *clk* mais duas vezes
 - Divide o *clk* por dois em Q_0
 - Divide o *clk* por quatro em Q_1
 - Divide o *clk* por oito em Q_2
 - Divide o *clk* por 16 em Q_3

Clk	Q_0	Q_1	Q_2	Q_3
inicial	0	0	0	0
subida	1	1	1	1
subida	0	1	1	1
subida	1	0	1	1
subida	0	0	1	1
subida	1	1	0	1
subida	0	1	0	1
subida	1	0	0	1
subida	0	0	0	1
subida	1	1	1	0



Olhando os Q_n em outra ordem

- Cada FF divide o clk mais duas vezes
 - Divide o clk por dois em Q_0
 - Divide o clk por quatro em Q_1
 - Divide o clk por oito em Q_2
 - Divide o clk por 16 em Q_3

Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	Clk
0	0	0	0	inicial
1	1	1	1	subida
1	1	1	0	subida
1	1	0	1	subida
1	1	0	0	subida
1	0	1	1	subida
1	0	1	0	subida
1	0	0	1	subida
1	0	0	0	subida
0	1	1	1	subida



Interpretação decimal

- Cada FF divide o *clk* mais duas vezes
 - Divide o *clk* por dois em Q_0
 - Divide o *clk* por quatro em Q_1
 - Divide o *clk* por oito em Q_2
 - Divide o *clk* por 16 em Q_3

Decimal	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	Clk
0	0	0	0	0	inicial
15	1	1	1	1	subida
14	1	1	1	0	subida
13	1	1	0	1	subida
12	1	1	0	0	subida
11	1	0	1	1	subida
10	1	0	1	0	subida
9	1	0	0	1	subida
8	1	0	0	0	subida
7	0	1	1	1	subida



Interpretação decimal

- Cada FF divide o *clk* mais duas vezes
 - Divide o *clk* por dois em Q_0
 - Divide o *clk* por quatro em Q_1
 - Divide o *clk* por oito em Q_2
 - Divide o *clk* por 16 em Q_3

Mesmo mecanismo da contagem binária!

Porém, em ordem inversa !



Decimal	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	Clk
0	0	0	0	0	inicial
15	1	1	1	1	subida
14	1	1	1	0	subida
13	1	1	0	1	subida
12	1	1	0	0	subida
11	1	0	1	1	subida
10	1	0	1	0	subida
9	1	0	0	1	subida
8	1	0	0	0	subida
7	0	1	1	1	subida

Contador assíncrono



Problema da vida real*

- Máquina de vendas
 - Cliente seleciona quantas unidades de um determinado produto apertando um botão de +1 repetidas vezes
 - Máquina entrega n produtos
- Caso geral
 - Sensor/transdutor emite um pulso quando um evento de interesse acontece
- Caso geral
 - Sensor/transdutor emite um pulso quando um evento de interesse acontece
 - Máquina deve executar uma determinada ação repetidas vezes, de acordo com o número de pulsos


Devemos **contar** o número de pulsos

 *Problema da vida real é mais da vida real que problemas reais




Contador assíncrono

- Divisor de frequência, mas Q_n é negado antes de ser *clk* de Q_{n+1}



Contador assíncrono

 - Divisor de frequência, mas Q_n é negado antes de ser clk de Q_{n+1}




Decimal	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	Clk
0	0	0	0	0	inicial
1	0	0	0	1	descida
2	0	0	1	0	descida
3	0	0	1	1	descida
4	0	1	0	0	descida
5	0	1	0	1	descida
6	0	1	1	0	descida
7	0	1	1	1	descida
8	1	0	0	0	descida
9	1	0	0	1	descida

Contador assíncrono

- Divisor de frequência, mas Q_n é negado antes de ser *clk* de Q_{n+1}

 E se eu preciso de um contador com clock de subida?




Decimal	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	Clk
0	0	0	0	0	inicial
1	0	0	0	1	descida
2	0	0	1	0	descida
3	0	0	1	1	descida
4	0	1	0	0	descida
5	0	1	0	1	descida
6	0	1	1	0	descida
7	0	1	1	1	descida
8	1	0	0	0	descida
9	1	0	0	1	descida



Contador assíncrono RE

 - Divisor de frequência, mas Q_n é negado antes de ser clk de Q_{n+1}
- Não negar o clk de Q_0



Decimal	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	Clk
0	0	0	0	0	inicial
1	0	0	0	1	subida
2	0	0	1	0	subida
3	0	0	1	1	subida
4	0	1	0	0	subida
5	0	1	0	1	subida
6	0	1	1	0	subida
7	0	1	1	1	subida
8	1	0	0	0	subida
9	1	0	0	1	subida




Atrasos dos FFs



Atrasos de FFs

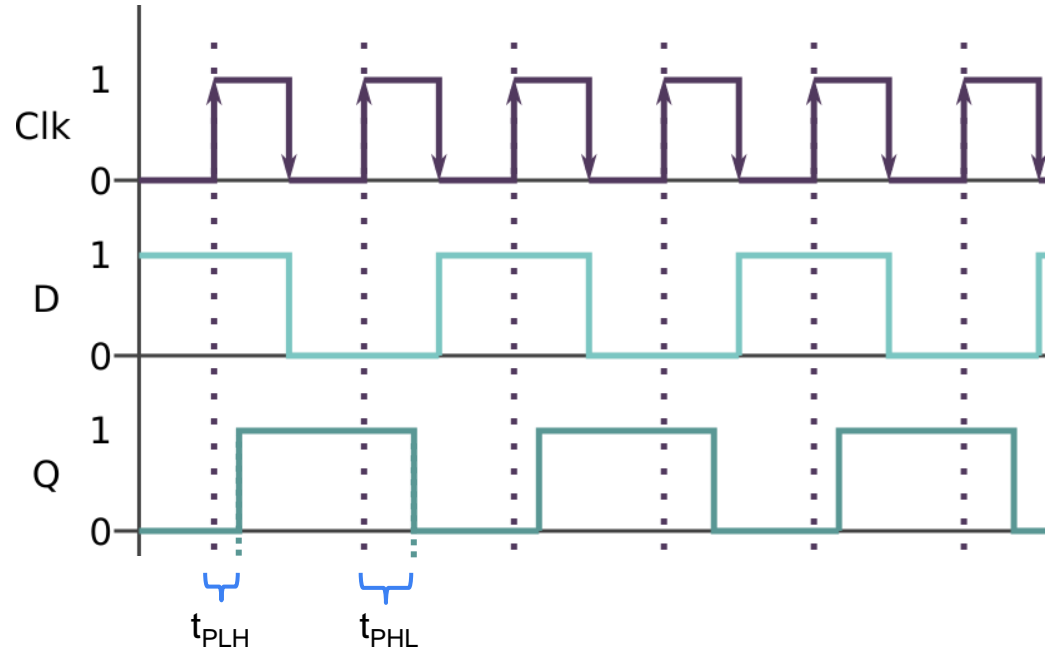- “Clock-to-output delay”
 - Atraso de propagação
 - Atraso desde a ocorrência do clock até o novo valor aparecer na saída do FF
- Tempo de subida pode ser diferente do tempo de descida



Efeitos de comparação

- Clock intel i7
 - 4GHz
 - Pulso de 0,25ns
- Atraso 7473 (2 FFs JK)
 - t_{PHL} : 40ns
 - t_{PLH} : 25ns

Entre 100 e 160 vezes!!!!

- Naturalmente, FFs do i7 são muito mais rápidos que 7473


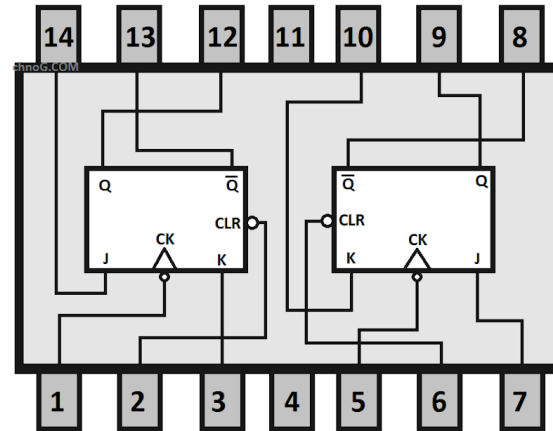


Imagem retirada de
<https://www.etechnog.com>

 


Contador assíncrono

- FFs tipo T cascadeados
 - Descida do FF_{n-1} excita o clk do FF_n
- Atraso de subida do FF_{n-1} aparece no clk do FF_n
 - Clk do FF_n possui atraso com relação ao clk do FF_n
 - Se for subida, t_{PLH} ; se for descida, t_{PHL}



Contador assíncrono

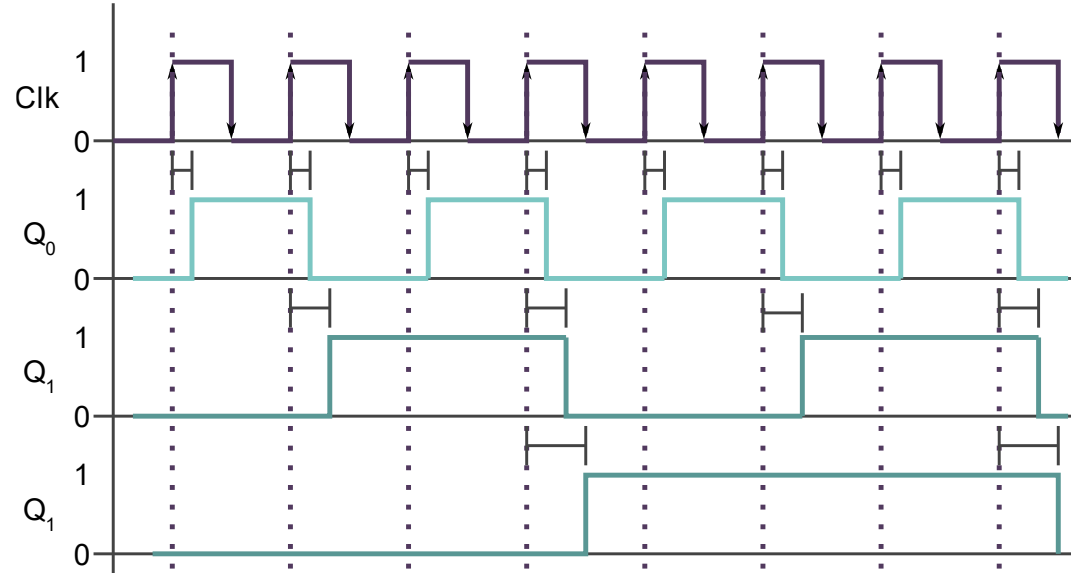- Atrasos propagados podem afetar a leitura
 - Bit mais significativo demora n atrasos para estar correto
- Contadores com muitos bits podem ter erros
 - No próximo pulso de clock, bit mais significativo ainda não está pronto




Sincronismo



Modularização de sistemas

 - Sistemas são projetados em módulos
 - “Dividir para conquistar”
- Módulos precisam se comunicar
 - Implementar sistema completo





Sistemas sequenciais

■ Assíncronos

- Acoplamento temporal fraco
 - “Antes” e “agora” não necessariamente são os mesmos para todos os módulos



■ Síncronos

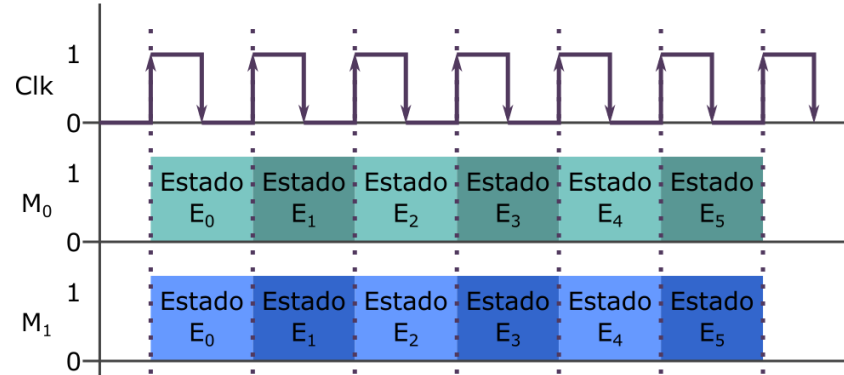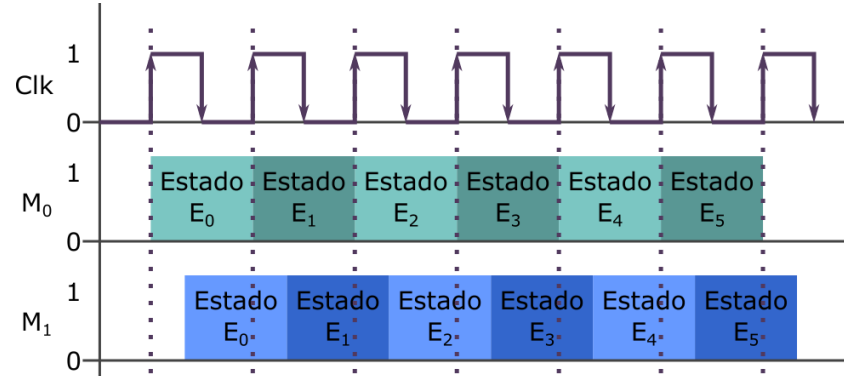- Acoplamento temporal forte
 - “Antes” e “agora” são bem definidos para todos os módulos





Vantagens da abordagem assíncrona

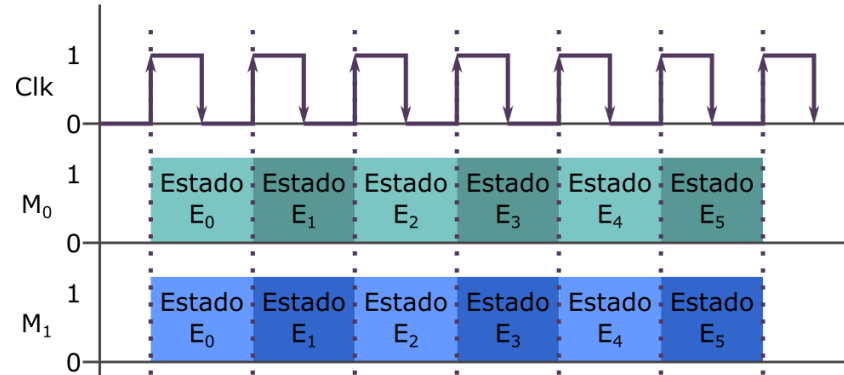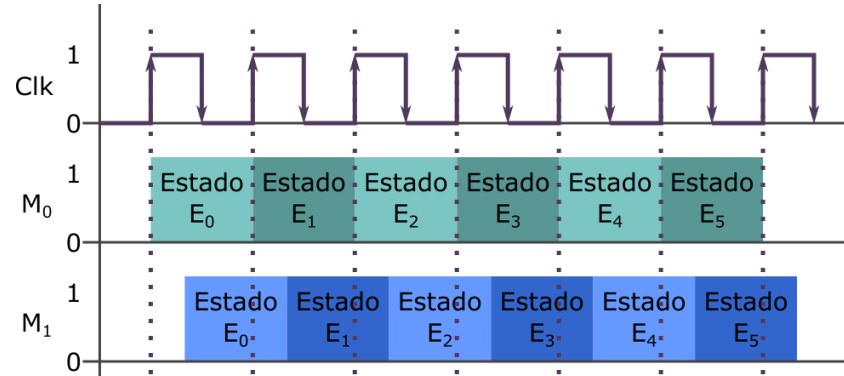- Desacoplamento dá liberdade a cada módulo
 - Liberdade de projeto
 - Liberdade de ação



Vantagens da abordagem síncrona

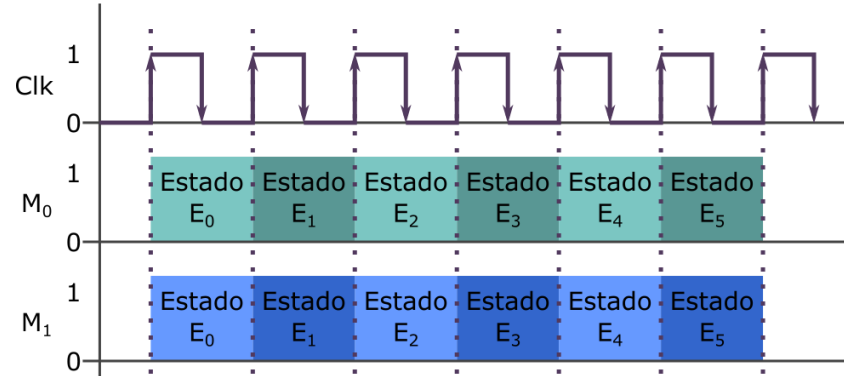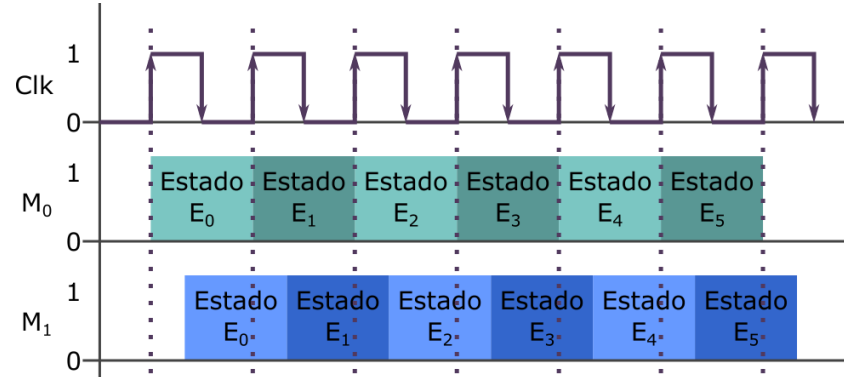- Acoplamento garante que comunicação se dá entre módulos que estão no mesmo estado




Contador síncrono



Contador assíncrono – problema

 
- FFs acionados com mesmo clock
 - Entrada T deve definir se FF “mantém” ou “inverte”
- Quando manter?
- Quando inverter?



Decimal	Q ₃	Q ₂	Q ₁	Q ₀
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1

Contador assíncrono – problema

 
- FFs acionados com mesmo clock
 - Entrada T deve definir se FF “mantém” ou “inverte”



Decimal	Q ₃	Q ₂	Q ₁	Q ₀
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1

Contador assíncrono – problema

- Quando manter?
- Quando inverter?

 


Decimal	Q ₃	Q ₂	Q ₁	Q ₀
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1

Contador assíncrono – problema

- Quando manter?
- Quando inverter?

FFs invertem quando todos os menos significativos estão em 1

FF menos significativo sempre inverte

 

Decimal	Q ₃	Q ₂	Q ₁	Q ₀
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1

Contador assíncrono – problema


- Lembrando que o FF T
 - Inverte quando $T = 1$
 - Mantém quando $T = 0$

$$T_0 = 1$$

$$T_1 = (T_0)$$

$$T_2 = (T_1 \cdot T_0)$$
 
$$T_n = (T_{n-1} \cdot T_{n-2} \cdot T_{n-3} \dots)$$



Conclusões

- Flip-flops
 - JK
 - Não tem estado proibido
 - Sabe inverter estado
 - T
 - Inverte ou não inverte
 - Divisor de frequência
 - Cada novo FF divide a frequência por 2
 - Contador
 - A cada pulso de *clock*, sofre um incremento
- Sincronismo
 - Circuitos podem ou não trocar de estado juntos



Próxima aula

- Máquinas de estado
- Projeto de circuitos sequenciais





GTA / UFRJ

GRUPO DE TELEINFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO

www.gta.ufrj.br