

Circuitos Lógicos

Aula 16

cruz@gta.ufrj.br <http://gta.ufrj.br/~cruz>

Na última aula

- Continuação de máquinas de estado
 - Projeto
 - Conceção
 - Simplificação
 - Implementação
- Lógica Programável
 - PLA
 - LUT
 - FPGA



Na última aula

- Prova: dia 16 de novembro
- Lista 5: 14 de novembro
- Lista 6: 14 de novembro
- Lista 7: 21 de novembro
- Lista 8: 23 de novembro



Hoje

- Paridade
- Temporização



Hoje

- Paridade
- Temporização

Atenção

Hoje teremos uma pequena carga
de Física III e Cálculo II.

Pedimos desculpas pelo incômodo.




Erros




Cenário

 - Bits são enviados entre dispositivos digitais
- Problemas podem acontecer
 - Pulso eletromagnético
 - Mau contato
 - ...
- Bits podem ser invertidos
 - O que era 1 vira 0
 - O que era 0 vira 1



Ideia

 - Inserir redundâncias no envio
 - Informação a mais do que seria enviada originalmente
- Verificar redundância no recebimento
 - Se informação é redundante, ótimo
 - Se houver inconsistência, existe erro



Exemplos de redundância

- Enviar a mesma informação duas vezes independente de erros
 - Pouco eficiente
 - Dobro do custo
- Codificar a informação com mais bits do que o necessário
 - Símbolos inexistentes indicam erro

A ₂	A ₁	A ₀	B ₃	B ₂	B ₁	B ₀
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	0	1	0	0
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	1	1	1	0
1	1	1	0	1	1	1

Codificando 3 bits em 4 bits de forma a detectar vários tipos de erros



Paridade de um conjunto de bits

- A paridade do número de 1's da mensagem original
- Paridade ímpar
 - 0 quando o nº de 1's é par
 - 1 quando o nº de 1's é ímpar
- Paridade par
 - 1 quando o nº de 1's é par
 - 0 quando o nº de 1's é ímpar

P	A ₂	A ₁	A ₀
0	0	0	0
1	0	0	1
1	0	1	0
0	0	1	1
1	1	0	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	1	1	1

Paridade de cada um dos símbolos

Quase sempre usamos
paridade ímpar



Redundância por bit de paridade

- Na transmissão
 - Calculamos a paridade
 - Adicionamos o bit de paridade à mensagem
- Na recepção
 - Calculamos a paridade da mensagem recebida
 - Verificamos se é a mesma indicada pelo bit de paridade

P	A ₂	A ₁	A ₀
0	0	0	0
1	0	0	1
1	0	1	0
0	0	1	1
1	1	0	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	1	1	1

Adicionando um bit de paridade



Redundância por bit de paridade

- A inversão de um único bit pode ser detectada!
 - Com um único bit adicionado
- E se houver 2 inversões?
 - E 3?
 - E n?

P	A ₂	A ₁	A ₀
0	0	0	0
1	0	0	1
1	0	1	0
0	0	1	1
1	1	0	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	1	1	1

Adicionando um bit de paridade



Modelo geral para detecção de erros

- Transmissor transmite mensagem m junto com algum $f(m)$



- Receptor recebe m_r e $f(m)_r$
 - Calcula $f(m_r)$
 - Compara $f(m_r)$ com $f(m)_r$
 - Se iguais, não detecta erro
 - Se diferentes, detecta erro



$$f(m_r) = f(m)_r$$



Adendo importante

- Detecção de erros
 - Muitas maneiras além da mostrada
 - Repetição
 - Codificação
 - Funções (Paridade, *Checksum*, CRC)



Adendo importante – 2

- Detecção de erros
 - Mensagem é transmitida
 - Há erro na transmissão
 - Receptor é capaz de saber que houve erro
 - Receptor não é capaz de recuperar a mensagem original

- Correção de erros
 - Mensagem é transmitida
 - Há erro na transmissão
 - Receptor é capaz de saber *qual* erro aconteceu
 - Receptor é capaz de recuperar a mensagem original



Circuito de detecção de paridade



Tabela verdade

- N° de 1s é par
 - $P = 0$

- N° de 1s é ímpar
 - $P = 1$

A_2	A_1	A_0	P
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1



Mapa de Karnaugh

- Vizinhos são sempre diferentes!
- Meio óbvio
 - Queremos detectar inversão única de bits

	$\overline{A_0}$	A_0		$\overline{A_0}$
$\overline{A_2}$	0 0	1 1	3 0	2 1
A_2	4 1	5 0	7 1	6 0
	$\overline{A_1}$		A_1	

A_2	A_1	A_0	P
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1



Equações

$$P = A_0 \cdot \overline{A_1} \cdot \overline{A_2} + \overline{A_0} \cdot A_1 \cdot \overline{A_2} + \overline{A_0} \cdot \overline{A_1} \cdot A_2 + A_0 \cdot A_1 \cdot A_2$$

- XOR vai resolver nosso problema

$$P = (A_0 \oplus A_1) \oplus A_2$$


- Ordem dos parênteses não importam

	$\overline{A_0}$	A_0		$\overline{A_0}$
$\overline{A_2}$	0 0	1 1	3 0	2 1
A_2	4 1	5 0	7 1	6 0
	$\overline{A_1}$		A_1	



Circuito

- Extremamente simples

 


Temporização




Gerador de clock

 - Oscilador
- Valores sucessivos de 0s e 1s
- Periodização
 - Período t
 - Frequência f
 - $f = 1/t$
- Duty cycle de 50%
 - Tempo em 1 = tempo em 0




Realimentação positiva

 - Ciclo de portas
 - Reforçam o valor uma das outras
 - Pode ter uma ou mais portas




Realimentação negativa

 - Ciclo de portas
 - Invertem o valor uma das outras
 - Pode ter uma ou mais portas
 - Resultado depende das condições elétricas da porta
 - Estabilidade em $0,5 V_{cc}$
 - Estabilidade em 0
 - Estabilidade em 1




Realimentação negativa com atraso

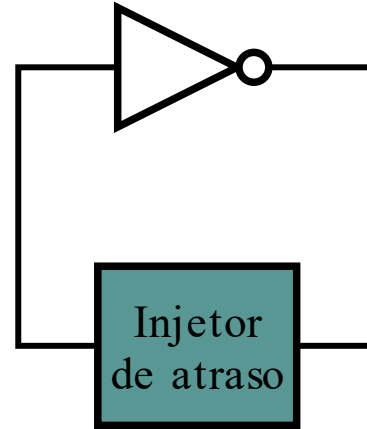- Saída assume um valor
- Entrada recebe o valor com um atraso
- Saída assume valor inverso
- Entrada recebe novo valor com um atraso
- Saída assume valor inverso
- Entrada recebe o valor com um atraso
-




O capacitor

 - Duas placas condutoras separadas por um isolante
- Armazena energia na forma de campo elétrico
 - Carga
- Funciona como uma pilha recarregável muito simples
 - Descarrega rápido
 - Carrega rápido



O capacitor

 - Carrega quando ligado em uma fonte
 - Rápido
- Mantém a tensão quando a fonte vai embora
 - Por um curto período de tempo
- Descarrega “sozinho”
 - Na DRAM comercial, demora 1/16s




Capacitância

- Propriedade do capacitor de acumular carga
 - Carga armazenada de acordo com a tensão

$$C = \frac{q}{V}$$

- Medida em Farads

 

Resistência, tensão e corrente

- Tensão é a energia potencial elétrica entre dois pontos [Volts]
 - Tendência de elétrons irem de um ponto a outro
 - Energia por carga

$$V = \frac{\text{Energia}}{q}$$

- Corrente [Ampère]
 - Quantidade de carga que passa em um ponto, por tempo

$$i = \frac{q}{t}$$

- Resistência [Ohm]
 - Oposição à passagem de corrente por um corpo

$$V = Ri$$


 


Imagem retirada de
r/DamnUEngineering

 



Resistência, tensão e corrente

- Carga vai perdendo energia para completar um caminho
 - A cada resistência, perda de energia
- Tensão é maior entre dois pontos onde é “difícil” pra corrente passar
 - Gasto maior de energia
- Tensão é zero quando não há resistência
- Se não há corrente
 - Tensão é máxima sobre a parte aberta do circuito
 - Tensão é zero em todo o resto



Capacitância

  - Chave fecha
- Toda a tensão cai sobre o capacitor
 - Capacitor está “livre” e age como um condutor de resistência zero
- Capacitor armazena *imediatamente* toda a carga possível
 - Capacitor fica “cheio” e age como isolante




Circuito RC série


- Chave fecha
- Resistor limita a quantidade de carga que passa por ele

$$i = \frac{q}{t}$$

 - Capacitor demora um tempo para carregar
 - Tempo proporcional à capacitância e à resistência




 Tempo de carga pode ser usado como atraso!




Realimentação negativa com atraso

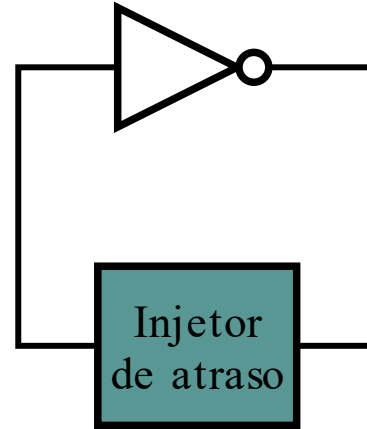- Usar circuito RC para atrasar a realimentação




Realimentação negativa com atraso

 - Usar circuito RC para atrasar a realimentação
- Tensão da saída vai ser “atrasada” antes de chegar na entrada




Realimentação negativa com atraso

 - Usar circuito RC para atrasar a realimentação
- Tensão da saída vai ser “atrasada” antes de chegar na entrada
- Essa configuração não funciona tão bem



Realimentação negativa com atraso

 - G_3 e G_4 apenas server de buffer
- G_1 e G_2 sempre em estados inversos
- C_1 carrega com a corrente das saídas de G_1 e G_2
- R_2 limita a corrente de carga
- $Período = 2,2 R_2 C_1$



Disclaimer

- Nos clocks são utilizados osciladores de cristal
- Muito mais precisos
- Muito mais estáveis ao ambiente
 - Temperatura
 - Pressão
 - Variações de tensão



Laboratório

- **Montar** um circuito para fazer um oscilador
 - Aprender o que é um osciloscópio



Circuito RC série

- “Mas professor, o que acontece entre o início e o fim da carga do capacitor??”



$$V_C(t) = V \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right)$$

 


Imagem retirada da wikipedia



$$V_R(t) = V e^{-\frac{t}{RC}}$$

 


Imagem retirada da wikipedia

Conclusão

- Comunicação pode ter erros
 - Detectar erros
 - Corrigir erros
- É importante saber contar o tempo
 - Geradores de clock



Próxima aula

- Comparação
- Comunicação com estados



Créditos

Os ícones desta apresentação foram feitos por Freepic e retirados de www.flaticon.com





GTA / UFRJ

GRUPO DE TELEINFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO

www.gta.ufrj.br