

Circuitos Lógicos

Aula 6

cruz@gta.ufrj.br <http://gta.ufrj.br/~cruz>

Na última aula

- Codificação
- Representando números inteiros com 0's e 1's
 - Conversão binário – decimal
 - Conversão binário – hexadecimal
 - Representação de números negativos
 - Sinal-magnitude
 - Complemento a 2
 - Código de Gray
- Representação de caracteres



Hoje

- Circuito somador
- Multiplexadores e demultiplexadores
- Codificadores e decodificadores
 - BCD para display 7 segmentos



Assuntos administrativos

- Continuação da Prática 2 na 3^a-feira
 - Quem já fez não precisa vir
- Prova 1 dia 16 de maio
 - Revisão na aula anterior
- Trabalho 1
 - Entrega 30 de maio (mais de 1 mês para fazer)
- Prova 2
 - 6 de julho
- Entrega do trabalho prático 2
 - 11 de julho
- Prova final
 - 13 de julho
- Prova de 2^a chamada
 - 20 de julho



Assuntos administrativos

- Lista 2
 - Entrega até hoje
- Lista 3
 - Entrega até dia 04/05
- Lista 4
 - Entrega até dia 11/05
- Lista 5
 - Entrega até dia 18/05



Projeto de Circuitos



Padrões de projeto

- Arquitetura de software e hardware enfrenta problemas similares várias vezes
- Problemas similares provavelmente têm soluções similares
- Engenharia conhece padrões repetidos
 - Cria módulos “padrão”
 - Cria arquiteturas “padrão”



Padrões de projeto

- Arquitetura de software e hardware enfrenta problemas similares várias vezes
- Problemas similares provavelmente têm soluções similares
- Engenharia conhece padrões repetidos
 - Cria módulos “padrão”
 - Cria arquiteturas “padrão”


Módulo: um pedaço de código ou hardware capaz de executar uma função
Arquitetura: o jeito como esses módulos se relacionam



Leia o livro

Gamma et al., Design Patterns -
Elements of Reusable Object-Oriented
Software

Ou pelo menos estude
padrões de design

 


Modularização - dividir para conquistar

- Dividir para conquistar
 - Problema dividido em etapas
- Resolver cada etapa

- Vantagens
 - Cada etapa é testável
 - Erros são detectáveis
 - Módulos são reutilizáveis

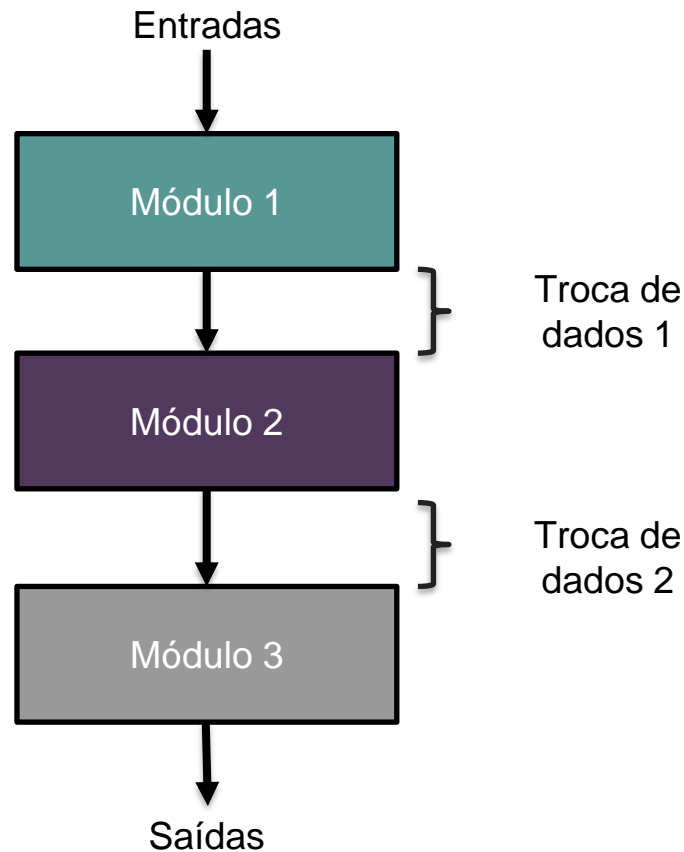- Desvantagens
 - Dividir é um novo problema
 - Não garante solução ótima




Circuito somador



Somador

 - Recebe duas variáveis A e B
 - n bits de entrada cada
 - Representam números em binário
- Entrega a soma de A com B
 - n bits
 - Bit **overflow**, informando se a soma “estourou” a capacidade de representação




Atenção: Soma não é OR!



As variáveis e entrada

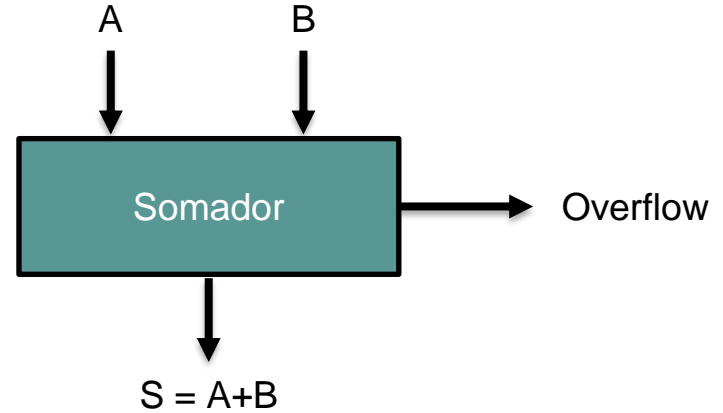- Recebe duas variáveis A e B
 - n bits de entrada cada
 - Representam números em binário
- Entrega a soma de A com B
 - n bits
 - Bit **overflow**, informando se a soma “estourou” a capacidade de representação



Atenção: Soma não é OR!



As variáveis de entrada e saída

■ Entradas

- Letras do início do alfabeto
 - A e B no nosso caso
- Contém n bits
 - $A_0, A_1, A_2, \dots, A_n$
 - $B_0, B_1, B_2, \dots, B_n$

■ Saídas

- Soma é denotada por letra do fim do alfabeto
 - S no nosso caso
 - $S_0, S_1, S_2, \dots, S_n$
- Estouro é denotado por C_{out}
 - *Overflow*



No nosso caso

Variável	Bit 3 2^3	Bit 2 2^2	Bit 1 2^1	Bit 0 2^0
A	A_3	A_2	A_1	A_0
B	B_3	B_2	B_1	B_0
Saída	S_3	S_2	S_1	S_0
Estouro				C_{out}

Tabela verdade para 4 bits

- 8 variáveis de entrada
 - 2^8 configurações de entrada
- 5 Variáveis de saída
 - 5 tabelas com 2^8 configurações

B_3	B_2	B_1	B_0	A_3	A_2	A_1	A_0	S_3	S_2	S_1	S_0	C_{out}
0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0
0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0
0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0
0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0



Soma bit a bit – o Bit 0

- Se ambos forem 0, saída é 0
- Se um for 0 e o outro 1, saída é 1
- Se ambos forem 1, saída é 0
 - Soma “estoura”
 - Próximo bit deve receber +1

Variável	Bit 3 2^3	Bit 2 2^2	Bit 1 2^1	Bit 0 2^0	Dec.
A	0	1	1	1	7
B	0	1	1	0	6
+					
S				1	13
C _{out}				0	0



Soma bit a bit – o Bit 0

- Se ambos forem 0, saída é 0
- Se um for 0 e o outro 1, saída é 1
- Se ambos forem 1, saída é 0
 - Soma “estoura”
 - Próximo bit deve receber +1

Variável	Bit 3 2^3	Bit 2 2^2	Bit 1 2^1	Bit 0 2^0	Dec.
A	0	1	1	1	7
B	0	1	1	0	6
+					
S				1	13
C_{out}				0	0

- Bit 0
 - Soma é 1
 - Não tem estouro



Diferença entre *carry* e *overflow*

- *Carry*
 - Representa o “vai um” de uma soma
 - Bit a bit
- *Overflow*
 - Representa um transbordamento da capacidade de representação
 - Tem a ver com um conjunto de bits

Variável	Bit 3 2^3	Bit 2 2^2	Bit 1 2^1	Bit 0 2^0
A	A_3	A_2	A_1	A_0
B	B_3	B_2	B_1	B_0
Saída	S_3	S_2	S_1	S_0
Estouro				C_{out}



Soma bit a bit – o Bit 1

- O estouro do Bit 0 deve ser considerado

- Soma passa a ser de 3 bits
 - A_1
 - B_1
 - C_0
- Estouro considera mesmos 3 bits

Variável	Bit 3 2^3	Bit 2 2^2	Bit 1 2^1	Bit 0 2^0	Dec.
A	0	1	1	1	7
B	0	1	1	0	6
+					
S				1	13
C_{out}				0	0



Soma bit a bit – o Bit 1

- O estouro do Bit 0 deve ser considerado

- Soma passa a ser de 3 bits
 - A_1
 - B_1
 - C_0
- Estouro considera mesmos 3 bits

Variável	Bit 3 2^3	Bit 2 2^2	Bit 1 2^1	Bit 0 2^0	Dec.
A	0	1	1	1	7
B	0	1	1	0	6
<hr/>					
S			0	1	13
C_{out}			1	0	0

- Bit 1
 - Soma é 0
 - Tem estouro



Soma bit a bit – o Bit 2

- O estouro do Bit 0 deve ser considerado

- Soma é de 3 bits
 - A_2
 - B_2
 - C_1
- Estouro considera mesmos 3 bits

Variável	Bit 3 2^3	Bit 2 2^2	Bit 1 2^1	Bit 0 2^0	Dec.
A	0	1	1	1	7
B	0	1	1	0	6
+					
S			0	1	13
C_{out}			1	0	0



Soma bit a bit – o Bit 2

- O estouro do Bit 0 deve ser considerado

- Soma é de 3 bits
 - A_2
 - B_2
 - C_1
- Estouro considera mesmos 3 bits

Variável	Bit 3 2^3	Bit 2 2^2	Bit 1 2^1	Bit 0 2^0	Dec.
A	0	1	1	1	7
B	0	1	1	0	6
+					
S		1	0	1	13
C_{out}		1	1	0	0

- Bit 2
 - Soma é 1
 - Tem estouro



Soma bit a bit – o Bit 3

- O estouro do Bit 0 deve ser considerado

- Soma é de 3 bits
 - A_3
 - B_3
 - C_2
- Estouro considera mesmos 3 bits

Variável	Bit 3 2^3	Bit 2 2^2	Bit 1 2^1	Bit 0 2^0	Dec.
A	0	1	1	1	7
B	0	1	1	0	6
+					
S		1	0	1	13
C_{out}		1	1	0	0



Soma bit a bit – o Bit 3

- O estouro do Bit 0 deve ser considerado

- Soma é de 3 bits
 - A_3
 - B_3
 - C_2
- Estouro considera mesmos 3 bits

Variável	Bit 3 2^3	Bit 2 2^2	Bit 1 2^1	Bit 0 2^0	Dec.
A	0	1	1	1	7
B	0	1	1	0	6
+					
S	1	1	0	1	13
C_{out}	0	1	1	0	0

- Bit 3

- Soma é 1
- Não tem estouro



Resultado da soma

- Bits de S são o resultado da soma
 - Devem ser 13
 - Quando convertidos


Variável	Bit 3 2^3	Bit 2 2^2	Bit 1 2^1	Bit 0 2^0	Dec.
A	0	1	1	1	7
B	0	1	1	0	6
+					
S	1	1	0	1	13
C _{out}	0	1	1	0	0



Modularização da soma

- S_n
 - A_n
 - B_n
 - C_{n-1}

- C_n
 - A_n
 - B_n
 - C_{n-1}

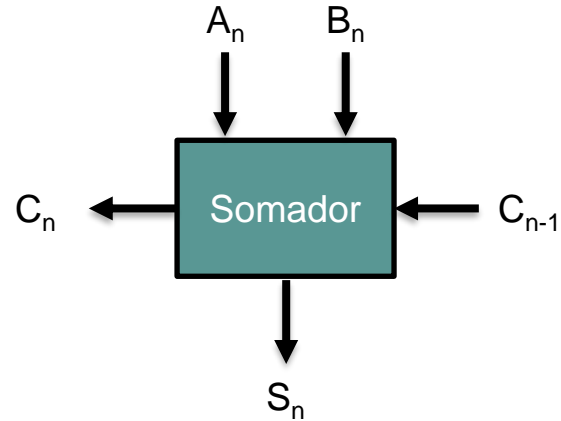

Modularização da soma

- S_n
 - A_n
 - B_n
 - C_{n-1}

- C_n
 - A_n
 - B_n
 - C_{n-1}

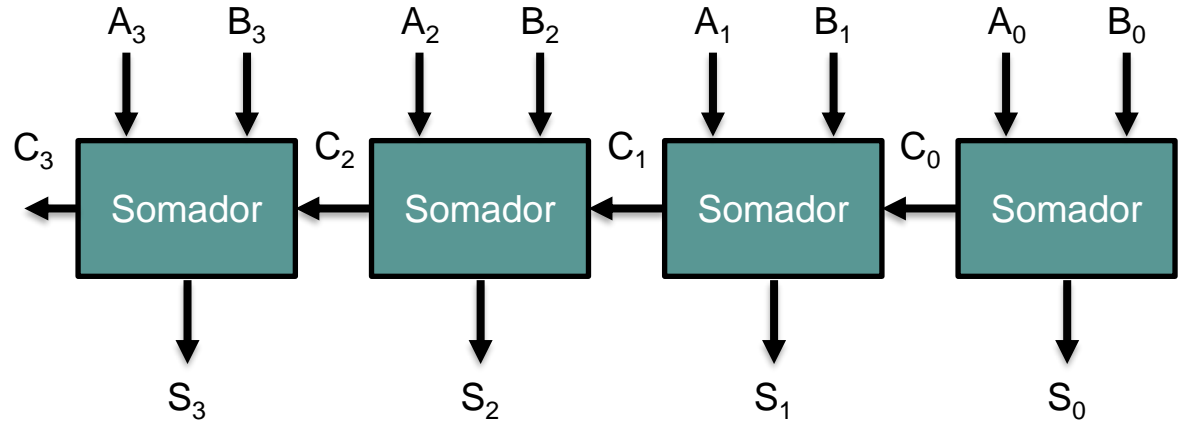


Tabela verdade módulo somador

- S_n deve ser 1 quando 1 ou 3 variáveis de entrada forem 1
- C_n deve ser 1 quando 2 ou mais variáveis de entrada forem 1

C_{n-1}	B_n	A_n	S_n	C_n
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1



Expressão para S_n

$$\begin{aligned} S_n &= (\overline{C_{n-1}} \cdot \overline{B_n} \cdot A_n) \\ &+ (\overline{C_{n-1}} \cdot B_n \cdot \overline{A_n}) \\ &+ (C_{n-1} \cdot \overline{B_n} \cdot \overline{A_n}) \\ &+ (C_{n-1} \cdot B_n \cdot A_n) \end{aligned}$$

C_{n-1}	B_n	A_n	S_n	C_n
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1



Simplificando S_n

$$S_n = (\overline{C_{n-1}} \cdot \overline{B_n} \cdot A_n) + (\overline{C_{n-1}} \cdot B_n \cdot \overline{A_n}) + (C_{n-1} \cdot \overline{B_n} \cdot \overline{A_n}) + (C_{n-1} \cdot B_n \cdot A_n)$$

$$S_n = (\overline{C_{n-1}} \cdot ((\overline{B_n} \cdot A_n) + (B_n \cdot \overline{A_n}))) + (C_{n-1} \cdot ((\overline{B_n} \cdot \overline{A_n}) + (B_n \cdot A_n)))$$

Sabemos que:

$$(\overline{B_n} \cdot A_n) + (B_n \cdot \overline{A_n}) = A_n \oplus B_n$$

E que:

$$(\overline{B_n} \cdot \overline{A_n}) + (B_n \cdot A_n) = \overline{A_n \oplus B_n}$$

Assim:

$$S_n = (\overline{C_{n-1}} \cdot (A_n \oplus B_n)) + (C_{n-1} \cdot (\overline{A_n \oplus B_n}))$$

Então, chamando $A_n \oplus B_n$ de D , temos

$$S_n = (\overline{C_{n-1}} \cdot D) + (C_{n-1} \cdot \overline{D}) = C_{n-1} \oplus D$$


Por fim, temos:

$$S_n = C_{n-1} \oplus (A_n \oplus B_n)$$



Circuito para S_n
 
$$S_n = C_{n-1} \oplus (A_n \oplus B_n)$$



Expressão para C_n

$$\begin{aligned}C_n &= (\overline{C_{n-1}} \cdot B_n \cdot A_n) \\ &+ (C_{n-1} \cdot \overline{B_n} \cdot A_n) \\ &+ (C_{n-1} \cdot B_n \cdot \overline{A_n}) \\ &+ (C_{n-1} \cdot B_n \cdot A_n)\end{aligned}$$

C_{n-1}	B_n	A_n	S_n	C_n
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1



Simplificando C_n

$$C_n = (\overline{C_{n-1}} \cdot B_n \cdot A_n) + (C_{n-1} \cdot \overline{B_n} \cdot A_n) + (C_{n-1} \cdot B_n \cdot \overline{A_n}) + (C_{n-1} \cdot B_n \cdot A_n)$$



Simplificando C_n

$$C_n = (\overline{C_{n-1}} \cdot B_n \cdot A_n) + (C_{n-1} \cdot \overline{B_n} \cdot A_n) + (C_{n-1} \cdot B_n \cdot \overline{A_n}) + (C_{n-1} \cdot B_n \cdot A_n)$$

$$C_n = (\overline{C_{n-1}} \cdot B_n \cdot A_n) + (C_{n-1} \cdot (A_n \oplus B_n)) + (C_{n-1} \cdot B_n \cdot A_n)$$



Simplificando C_n

$$C_n = (\overline{C_{n-1}} \cdot B_n \cdot A_n) + (C_{n-1} \cdot \overline{B_n} \cdot A_n) + (C_{n-1} \cdot B_n \cdot \overline{A_n}) + (C_{n-1} \cdot B_n \cdot A_n)$$

$$C_n = (\overline{C_{n-1}} \cdot B_n \cdot A_n) + (C_{n-1} \cdot (A_n \oplus B_n)) + (C_{n-1} \cdot B_n \cdot A_n)$$

$$C_n = (\overline{C_{n-1}} \cdot B_n \cdot A_n) + (C_{n-1} \cdot B_n \cdot A_n) + (C_{n-1} \cdot (A_n \oplus B_n))$$



Simplificando C_n

$$C_n = (\overline{C_{n-1}} \cdot B_n \cdot A_n) + (C_{n-1} \cdot \overline{B_n} \cdot A_n) + (C_{n-1} \cdot B_n \cdot \overline{A_n}) + (C_{n-1} \cdot B_n \cdot A_n)$$

$$C_n = (\overline{C_{n-1}} \cdot B_n \cdot A_n) + (C_{n-1} \cdot (A_n \oplus B_n)) + (C_{n-1} \cdot B_n \cdot A_n)$$

$$C_n = (\overline{C_{n-1}} \cdot B_n \cdot A_n) + (C_{n-1} \cdot B_n \cdot A_n) + (C_{n-1} \cdot (A_n \oplus B_n))$$

Chamando de $B_n \cdot A_n$ de D:

$$C_n = (\overline{C_{n-1}} \cdot D) + (C_{n-1} \cdot D) + (C_{n-1} \cdot (A_n \oplus B_n))$$



Simplificando C_n

$$C_n = (\overline{C_{n-1}} \cdot B_n \cdot A_n) + (C_{n-1} \cdot \overline{B_n} \cdot A_n) + (C_{n-1} \cdot B_n \cdot \overline{A_n}) + (C_{n-1} \cdot B_n \cdot A_n)$$

$$C_n = (\overline{C_{n-1}} \cdot B_n \cdot A_n) + (C_{n-1} \cdot (A_n \oplus B_n)) + (C_{n-1} \cdot B_n \cdot A_n)$$

$$C_n = (\overline{C_{n-1}} \cdot B_n \cdot A_n) + (C_{n-1} \cdot B_n \cdot A_n) + (C_{n-1} \cdot (A_n \oplus B_n))$$

Chamando de $B_n \cdot A_n$ de D:


$$C_n = (\overline{C_{n-1}} \cdot D) + (C_{n-1} \cdot D) + (C_{n-1} \cdot (A_n \oplus B_n))$$

$$C_n = (B_n \cdot A_n) + (C_{n-1} \cdot (A_n \oplus B_n))$$





Circuito de C_n
 
$$C_n = (B_n \cdot A_n) + (C_{n-1} \cdot (A_n \oplus B_n))$$




Circuito somador

  - Podemos aproveitar operações comuns às duas saídas
 - Deve ser feito com cuidado!




Circuito somador

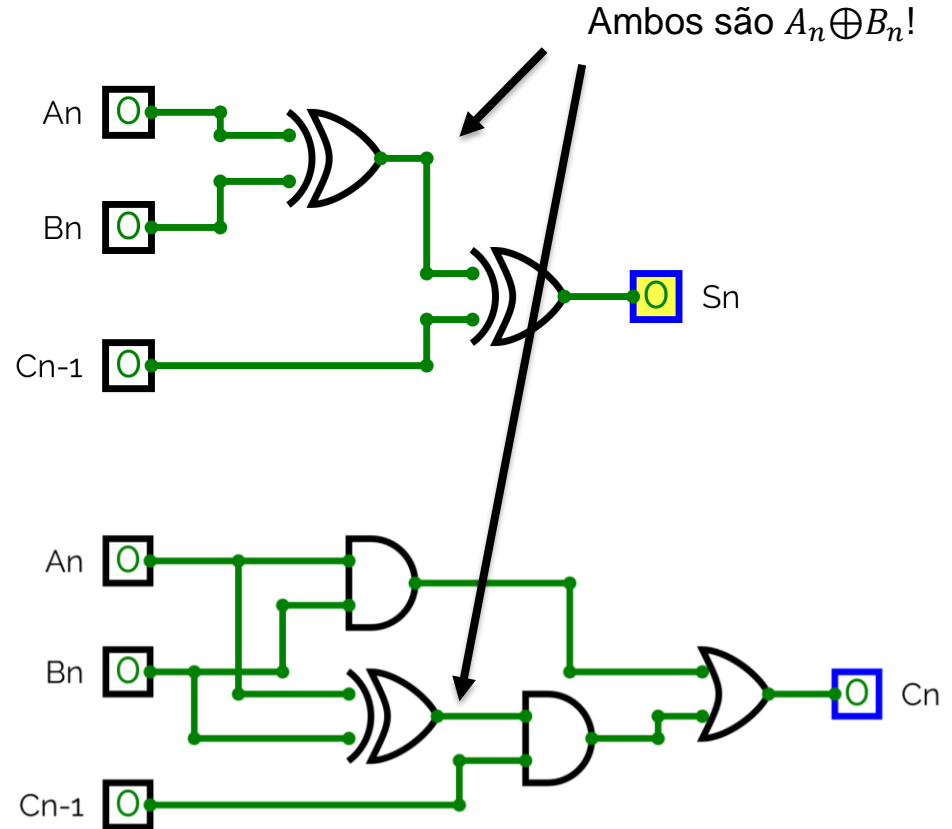- Podemos aproveitar operações comuns às duas saídas
 - Deve ser feito com cuidado!



Circuito somador

 - Podemos compartilhar $A_n \oplus B_n$ entre as saídas




Multiplexadores e demultiplexadores




Chaveamento é importante

 - Pessoas A e B estão de um lado do país e querem falar com C e D, que estão do outro
- Apenas um canal de comunicação
- Múltiplas entradas devem ser chaveadas com múltiplas saídas



Chaveamento é importante

 - Pessoas A e B estão de um lado do país e querem falar com C e D, que estão do outro
- Apenas um canal de comunicação
- Múltiplas entradas devem ser chaveadas com múltiplas saídas






Imagens retiradas
da Wikipedia



Multiplexador (MUX)

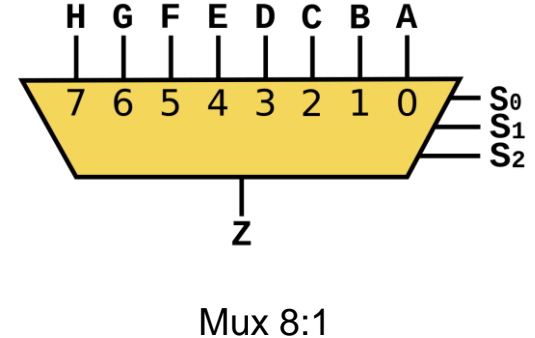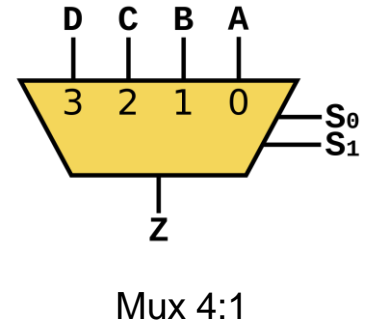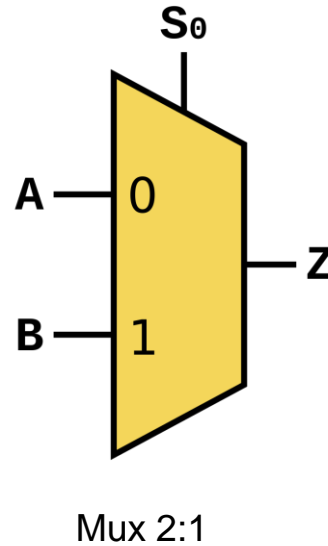
- Dois conjuntos de entradas
 - n seletores
 - 2^n linhas de dados
- 1 única saída
- Seletor “chaveia” entre diferentes linhas de dados



Imagens retiradas
da Wikipedia

Como funciona?

 - Dois conjuntos de entradas
 - n seletores
 - 2^n linhas de dados
- Seletor “chaveia” entre diferentes linhas de dados




S ₁	S ₀	Z
0	0	A
0	1	B
1	0	C
1	1	D



Se a gente lembrar

 - $x \cdot 1 = x$
 - AND com 1 “deixa passar”
- $x + 0 = x$
 - OR com 0 “deixa passar”



S ₁	S ₀	Z
0	0	A
0	1	B
1	0	C
1	1	D



Opção de implementação

- $x \cdot 1 = x$
 - AND com 1 “deixa passar”
- $x + 0 = x$
 - OR com 0 “deixa passar”

 


Imagem retirada
da Wikipedia




$$\begin{aligned} Z &= (\overline{S_1} \cdot \overline{S_0} \cdot A) \\ &+ (\overline{S_1} \cdot S_0 \cdot B) \\ &+ (S_1 \cdot \overline{S_0} \cdot C) \\ &+ (S_1 \cdot S_0 \cdot D) \end{aligned}$$

S ₁	S ₀	Z
0	0	A
0	1	B
1	0	C
1	1	D


Demultiplexador (DEMUX)

 - Dois conjuntos de entradas
 - n seletores
 - 1 linhas de dados
- 2^n saídas
- Seletor “chaveia” a linha de dados entre diferentes saídas



Demultiplexador (DEMUX)

 - Dois conjuntos de entradas
 - n seletores
 - 1 linhas de dados
- 2^n saídas
- Seletor “chaveia” a linha de dados entre diferentes saídas




S_1	S_0	A	Z_3	Z_2	Z_1	Z_0
0	0	0				0
0	0	1				1
0	1	0			0	
0	1	1			1	
1	0	0		0		
1	0	1		1		
1	1	0	0			
1	1	1	1			

Se a gente lembrar

- $x \cdot 1 = x$
 - AND com 1 “deixa passar”
- $x + 0 = x$
 - OR com 0 “deixa passar”

 
$$Z_0 = (\bar{S}_1 \cdot \bar{S}_0 \cdot A)$$
$$Z_1 = (\bar{S}_1 \cdot S_0 \cdot A)$$
$$Z_2 = (S_1 \cdot \bar{S}_0 \cdot A)$$
$$Z_3 = (S_1 \cdot S_0 \cdot A)$$



Problema!

- Saídas recebem 0 quando deveriam estar inativas!!!
- Como resolver?

Saberemos em aulas futuras

 


S_1	S_0	A	Z_3	Z_2	Z_1	Z_0
0	0	0				0
0	0	1				1
0	1	0			0	
0	1	1			1	
1	0	0		0		
1	0	1		1		
1	1	0	0			
1	1	1	1			

Codificação




Codificar

 - Sejam F e D alfabetos fonte e destino
- Uma codificação é uma associação de cada símbolo de F a cada símbolo de D
 - Função bijetora



Codificar

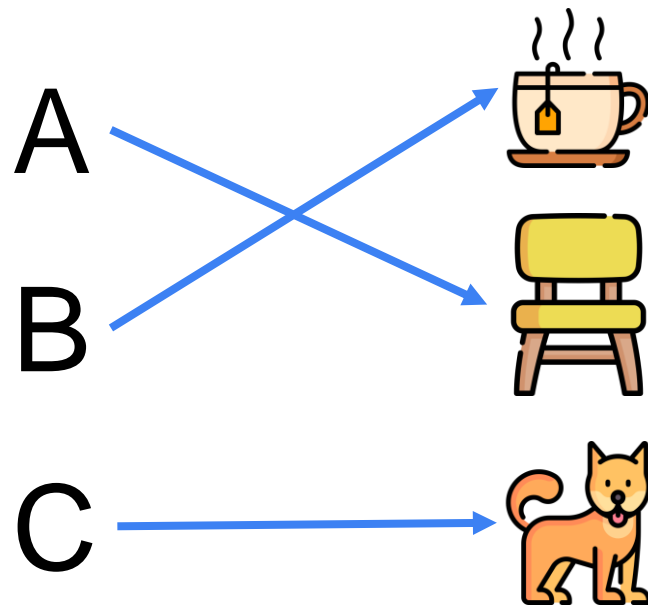- Alfabetos podem ser quaisquer coisas imagináveis
 - Letras
 - Algarismos
 - Números
 - Palavras
 - Sons faláveis
- Codificação também
 - Escrita
 - Letras – sons faláveis
 - Numeração
 - Quantidades – números
 - Vocabulário
 - Palavras – ideias



Representação em binário

- Sequência de bits representa um símbolo de um alfabeto
 - Alfabeto pode ser:
 - Números inteiros
 - Algarismos
 - Letras
 - Cores
 - Estados de uma variável
 -



Codificadores e decodificadores



Definição geral

- Codificador transforma dados 'naturais' em sua versão binária
- Decodificador transforma dados binários em sua versão 'natural'

Algumas vezes o natural também é binário!




Circuitos codificadores e decodificadores

- Capazes de *traduzir* de um código binário para outro
- Exemplos
 - Sinal-magnitude para complemento de 2
 - Complemento de 2 para sinal-magnitude
 - ASCII para binário
 - Binário para ASCII
 - BCD para display 7 segmentos
 - Hexadecimal para display 7 segmentos




Display 7 segmentos

 - Leds organizados em 8
- Leds nomeados a, b, c, d, e, f, g
- GND comum
- Terminal para cada um dos leds





Imagens retiradas da Wikipedia

 

Codificador BCD – 7 segmentos

 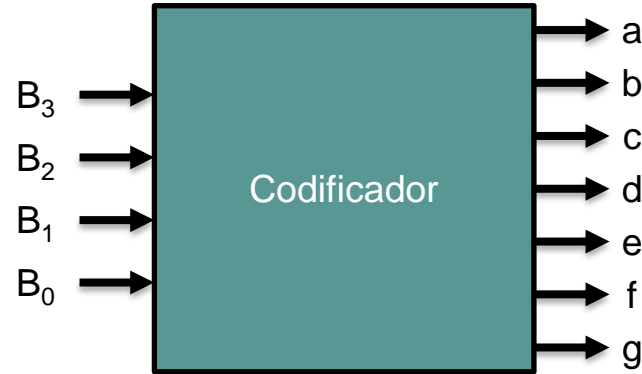- Recebe 4 variáveis
 - Representam um número de 4 bits
- Codifica o número para exibição em um display de 7 segmentos



Não tem jeito

- Tabela verdade pra cada uma das variáveis de saída
 - 2^4 configurações cada
- Algumas vão poder reaproveitar entradas de outras



Considerações finais

- Modularização é uma importante ferramenta
- Soma é simplificada se usarmos uma modularização
- Comunicação depende de portas lógicas
- Codificadores convertem diferentes códigos
 - Códigos diferentes possuem diferentes utilidades



Créditos

Os ícones desta apresentação foram feitos por Freepic e retirados de www.flaticon.com.





GTA / UFRJ

GRUPO DE TELEINFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO

www.gta.ufrj.br