

Introdução à Linguagem VHDL

Período 2021/1

Roberto G. Pacheco

pacheco@gta.ufrj.br

Grupo de Teleinformática e Automação – GTA/UFRJ
Programa de Engenharia Elétrica - PEE/COPPE/UFRJ
Universidade Federal do Rio de Janeiro

- Volnei A. Pedroni, "Circuit Design and Simulation with VHDL", The MIT Press, 2nd Ed.

- VHDL significa **VHSIC** (Very High Speed Integrated Circuits) **H**ardware **D**escription **L**anguage (**Linguagem de Descrição de Hardware**)
 - Linguagem de Descrição de Hardware vs Linguagem de Programação
 - Desenvolvida pelo Departamento de Defesa dos EUA na década de 80 e a primeira a ser padronizada pelo IEEE
 - FPGA (Field Programmable Field Array)
 - Uma placa composta de portas lógicas e elementos de memória (FFs) organizadas em formato matricial

- O código em VHDL permite descrever em software o comportamento e a estrutura do hardware de qualquer sistema digital
- Síntese
 - tradução do código em uma estrutura de hardware (**FPGA**) para implementar as funcionalidades descritas no código
 - Processo de transferir o código à FPGA
- Simulação
 - Processo de testar para garantir que o circuito sintetizado alcança as funcionalidades programadas no código
 - O simulador utilizado será o **Quartus II Lite**

- Análise teórica
- Desenvolvimento do código em VHDL
- Simulação
- Síntese

- O código em VHDL não é **case-sensitive**
 - **VHDL não diferencia letras maiúsculas e minúsculas**
 - SignalIN é o mesmo que signalin
 - Geralmente, letras maiúsculas são reservadas para comandos reservados
 - AND, OR, XOR, LIBRARY, USE
- Comentários
 - Iniciados por "--"
 - Terminados pelo fim da linha, conseqüentemente, fim do comentário
 - Os relatórios **DEVEM** ser todos comentados
 - Boa prática disponibilizar os códigos desenvolvidos em um repositório, como github

- Os códigos em VHDL possuem comandos:
 - Concorrentes:
 - Executados todos de forma paralela
 - Sequenciais:
 - Executados em sequência, assemelhando-se mais a execução de linguagem de programação

- Atribuição de sinais
 - $A \leq B$
 - Cuidado com o pensamento de programação
 - $A \leq B; A \leq C; \quad \Rightarrow$ implica curto-circuito
 - São Fios e entradas físicas
- Comparação
 - ">", "=", "<"
- Operações Booleanas
 - AND, OR, NOT, XOR;

Comandos básicos

- Declarações Concorrentes
 - a
- Declarações Sequenciais
 - a

Estrutura Básica do Código em VHDL



- Declaração de Bibliotecas
- Entity
- Architecture

Declaração de Bibliotecas

- Declaração de Bibliotecas
 - A declaração de biblioteca é uma lista de bibliotecas e pacotes que o compilador precisa para processar o projeto, ou seja, o circuito digital descrito no código
- Exemplo:
 - LIBRARY ieee;
 - USE ieee.std_logic_1164.all;

Declaração de Bibliotecas


- Declaração de Bibliotecas
 - A declaração de biblioteca é uma lista de bibliotecas e pacotes que o compilador precisa para processar o projeto, ou seja, o circuito digital descrito no código
- Exemplo:
 - LIBRARY ieee;
 - USE ieee.std_logic_1164.all;

Note o ";" que indica
término de comando

- Declaração de Bibliotecas
 - A declaração de biblioteca é uma lista de bibliotecas e pacotes que o compilador precisa para processar o projeto, ou seja, o circuito digital descrito no código
- Exemplo:
 - LIBRARY ieee;
 - USE ieee.std_logic_1164.all;
 - Geralmente essa biblioteca é importada para permitir utilizar tipos lógicos, como STD_LOGIC

- Entity é uma lista de entradas e saídas do modelo do sistema digital projetado.
 - Descreve a interface de entradas e saídas de modelo

 - Entity é uma lista de entradas e saídas do modelo do sistema digital projetado.
 - Descreve a interface de entradas e saídas de modelo



- Sintaxe

```
ENTITY entity_name IS
  GENERIC (constant_name: constant_type:= constant_value;
           ...);
  PORT(port_name : signal_mode signal_type;
        ...)
```

- Sintaxe

ENTITY entity_name IS

```
  GENERIC(constant_name: constant_type := constant_value;  
          ...);
```

```
  PORT(port_name : signal_mode signal_type;  
        ...)
```

- **entity_name**: nome de identificação da entity/modelo
- **GENERIC**: define uma constante genérica que pode ser usada e alterada em qualquer momento, inclusive dentro de PORT
 - GENERIC (number_of_bits: INTEGER := 16)
- **PORT**: declara a interface I/O

- Sintaxe de PORT

```
PORT(port_name : signal_mode signal_type;  
    ...)
```

- Cada sinal de entrada ou saída possui um modo (**IN, OUT, BUFFER, INOUT**) e um tipo de sinal (**BIT, BIT_VECTOR, STD_LOGIC, STD_LOGIC_VECTOR**)

Modos do Sinal PORT


- **IN:** dados de **entrada** que fluem para **dentro** da **ENTIDADE**.
 - Não pode escrever nesses sinais
 - Ex.: clock, dados de entrada, dados de controle, entrada **unidirecionais** de dados
- **OUT:** dados de **saída** que fluem para **fora** da **ENTIDADE**
 - Os dados em modo **OUT** são usados quando não serão lidos pela ENTIDADE
- **BUFFER:** dados de **saída** que fluem para fora da **ENTIDADE**, mas também podem ser lidas. Na prática, esses dados são armazenadas em elemento de memória (**FF**)
 - Buffer pode ser utilizado para realimentação interna
 - Contudo, o BUFFER não pode ser usado como dados de entrada

Modos do Sinal PORT

- **INOUT**: dados que podem fluir para **dentro e fora** da ENTIDADE
 - Evitem utilizar esse modo
 - Aumenta a complexidade do projeto
 - Reduz a interpretabilidade do código
 - Dificulta a detecção de erros
 - Devem ser utilizados apenas para **barramento bidirecionais**

- Sintaxe
 
```
ENTITY entity_name IS  
    GENERIC (constant_name: constant_type:= constant_value;  
            ...);  
    PORT(port_name : signal_mode signal_type;  
        ...)
```



Tipos de sinais em VHDL

- BIT, BIT_VECTOR:
 - Representa nível lógico de sinais de entrada ou saída
 - Valores: '0' ou '1'
 - Tipos **nativos** do VHDL, logo não necessita de declaração de bibliotecas
- STD_LOGIC, STD_LOGIC_VECTOR:
 - Representa nível lógico de sinais de entrada ou saída
 - Valores: '0', '1', '-' (**don't case**), 'Z' (**alta impedância**)
 - Esse tipo de sinais necessita das seguintes bibliotecas:
 - LIBRARY ieee;
 - USE ieee.std_logic_1164.all;

Tipos de sinais em VHDL

- BIT, BIT_VECTOR:
 - Representa nível lógico de sinais de entrada ou saída
 - Valores: '0' ou '1'
 - Tipos **nativos** do VHDL, logo não necessita de declaração de bibliotecas
- STD_LOGIC, STD_LOGIC_VECTOR:
 - Representa nível lógico de sinais de entrada ou saída
 - Valores: '0', '1', '-' (**don't case**), 'Z' (**alta impedância**)
 - Esse tipo de sinais necessita das seguintes bibliotecas:
 - LIBRARY ieee;
 - USE ieee.std_logic_1164.all;

Tipos de sinais em VHDL

- **CONSTANT:**
 - Atribuição de valores constantes
 - Sintaxe: `constant_name: constant_type := constant_value`
 - Ex.: `n_bits: INTEGER := 16`
- **SIGNAL:**
 - Tipo de sinais que transmitem **dados de dentro para fora** da entidade, ou entre componentes internos do circuito, atuando como **fios**.
 - Funciona para **"armazenar variáveis temporárias"**
- **VARIABLE:**
 - Armazena valores na **parte sequencial** do VHDL

Constant vs Generic

Constant

- Sintaxe
 - `CONSTANT n: INTEGER := 8;`
- Atribuição de um valor constante
 - Define-se até na Architecture (corpo do projeto)

Generic

- Sintaxe
 - `GENERIC(n: INTEGER :=8);`
- Atribuição de um valor constante semelhante a Constant
 - Define-se na entity
 - Pode ser alterado em qualquer momento
 - Pode ser alterado e mapeado como componente

Constant vs Generic

Constant

- Sintaxe
 - `CONSTANT n: INTEGER := 8;`
- Atribuição de um valor constante
 - Define-se até na Architecture (corpo do projeto)

Generic

- Sintaxe
 - `GENERIC(n: INTEGER :=8);`
- Atribuição de um valor constante semelhante a Constant
 - Define-se na entity
 - Pode ser alterado em qualquer momento
 - **Pode ser alterado e mapeado como componente**

Tipos de sinais em VHDL

Predefined data types	Library / Package of origin	Synthesizable values without restrictions
BIT, BIT_VECTOR	std / standard	'0', '1'
BOOLEAN	std / standard	TRUE, FALSE
INTEGER	std / standard	$-(2^{31}-1)$ to $+(2^{31}-1)$
NATURAL	std / standard	0 to $+(2^{31}-1)$
POSITIVE	std / standard	1 to $+(2^{31}-1)$
CHARACTER	std / standard	256-symbol alphabet (1 byte/symbol)
STRING	std / standard	Set of characters
REAL	std / standard	Little or no synthesis support
STD_(U)LOGIC, STD_(U)LOGIC_VECTOR	ieee / std_logic_1164	Input: '0' or 'L', '1' or 'H' Output: '0' or 'L', '1' or 'H', '-' or 'X', and 'Z'
UNSIGNED, SIGNED	ieee / numeric_std, () / std_logic_arith	Same as STD_LOGIC

Exemplos – Contador de 4 bits

```
ENTITY counter_4 IS PORT (  
    clk, reset, load_counter:    IN BIT;  
    data:                        IN BIT_VECTOR(3 DOWNT0 0);  
    count_zero:                  OUT BIT;  
    counter:                      BUFFER BIT_VECTOR(3 DOWNT0 0)  
);  
END counter_4;
```


Exemplos – Contador de 4 bits

```
ENTITY counter_4 IS PORT (  
    clk, reset, load_counter: IN BIT;  
    data: IN BIT_VECTOR(3 DOWNT0 0);  
    count_zero: OUT BIT;  
    counter: BUFFER BIT_VECTOR(3 DOWNT0 0)  
);  
END counter_4;
```

A última não precisa do ";"

 Exemplos – Contador de 4 bits

```
ENTITY counter_4 IS PORT (  
    clk, reset, load_counter:    IN BIT;  
    data:                        IN BIT_VECTOR(3 DOWNT0 0);  
    count_zero:                  OUT BIT;  
    counter:                      BUFFER BIT_VECTOR(3 DOWNT0 0)  
);  
END counter_4;
```



END entity_name;


Exemplos – Contador de 4 bits

```
ENTITY counter_4 IS PORT (  
    clk, reset, load_counter:    IN BIT;  
    data:                        IN BIT_VECTOR(3 DOWNTO 0);  
    count_zero:                  OUT BIT;  
    counter:                      BUFFER BIT_VECTOR(3 DOWNTO 0)  
);  
END counter_4;
```

CUIDADO: não misture BIT com STD_LOGIC ou BIT_VECTOR com STD_LOGIC_VECTOR

 
Exemplos – Contador de 4 bits

```
ENTITY counter_4 IS PORT (  
  clk, reset, load_counter:  IN BIT;  
  data:                       IN BIT_VECTOR(3 DOWNT0 0);  
  count_zero:                 OUT BIT;  
  counter:                   BUFFER BIT_VECTOR(3 DOWNT0 0)  
);  
END counter_4;
```




 Exemplos – Contador de 4 bits

```
ENTITY counter_4 IS PORT (  
  clk, reset, load_counter:  IN BIT;  
  data:                       IN BIT_VECTOR(3 DOWNT0 0);  
  count_zero:                 OUT BIT;  
  counter:                   BUFFER BIT_VECTOR(3 DOWNT0 0)  
);  
END counter_4;
```




Exemplos – Buffered MUX 8 bits

 

ena	sel	y
0	X	"ZZZZZZZZ"
1	0	a
	1	b
	2	c
	3	d

 Exemplos – Buffered MUX 8 bits

```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;  
ENTITY buffered_mux IS PORT (  
    a, b, c, d:          IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);  
    sel:                IN STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0);  
    ena:                INT BIT;  
    y:                  OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0)  
);  
END buffered_mux;
```




ena	sel	y
0	X	"ZZZZZZZZ"
1	0	a
	1	b
	2	c
	3	d

Exemplos – Buffered MUX 8 bits

```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;  
ENTITY buffered_mux IS PORT (  
    a, b, c, d:          IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);  
    sel:                IN STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0);  
    ena:                INT BIT;  
    y:                  OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0)  
);  
END buffered_mux;
```

Por que não usar BIT_VECTOR?

 


ena	sel	y
0	X	"ZZZZZZZZ"
1	0	a
	1	b
	2	c
	3	d

 Exemplos – Buffered MUX 8 bits

```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;  
ENTITY buffered_mux IS PORT (  
    a, b, c, d:          IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);  
    sel:                IN STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0);  
    ena:                INT BIT;  
    y:                  OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0)  
);  
END buffered_mux;
```


Note a necessidade da alta impedância na tabela-verdade



ena	sel	y
0	X	"ZZZZZZZZ"
1	0	a
	1	b
	2	c
	3	d

 Exemplos – Buffered MUX 8 bits

```
LIBRARY ieee;  
USE ieee.std_logic_1164.all;  
ENTITY buffered_mux IS PORT (  
    a, b, c, d:          IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);  
    sel:                IN INTEGER RANGE 0 TO 3;  
    ena:                INT BIT;  
    y:                  OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0)  
);  
END buffered_mux;
```



ena	sel	y
0	X	"ZZZZZZZZ"
1	0	a
	1	b
	2	c
	3	d

- BIT_VECTOR:
 - Declaração:
 - bit_signal_vector: BIT_VECTOR (max_index DOWNT0 0);
 - bit_vector1, bit_vector2 : BIT_VECTOR (3 DOWNT0 0);
 - bit_standalone: BIT;
- Formas de atribuição
 - bit_vector1(0) <= '1';
 - bit_vector1(0) <= bit_standalone;
 - bit_vector1(0) <= bit_vector2(3);
 - bit_vector1 <= "0101"

- BIT_VECTOR:

- Declaração:

- bit_signal_vector: BIT_VECTOR (max_index DOWNT0 0);
 - bit_vector1, bit_vector2: BIT_VECTOR (3 DOWNT0 0);
 - bit_standalone: BIT;

- Formas de atribuição

- bit_vector1(0) <= '1';
 - bit_vector1(0) <= bit_standalone;
 - bit_vector1(0) <= bit_vector2(3);
 - bit_vector1 <= "0101"

Aspas simples para atribuir 1 bit

Aspas dupla para atribuir conjunto de bits

- Operadores de Atribuição ("`<=`", "`:=`")
 - "`<=`" usado para atribuir valores à sinais
 - "`:=`" usado para atribuir valores à constantes, variables
- Operadores de concatenação ("`&`", "`,`")
 - `k: CONSTANT BIT_VECTOR(1 TO 4) := "1100";`
 - `x <= ('Z', k(2 TO 3), "11111");`
 - `x <= 'Z1011111'`
 - `x <= 'Z' & k(2 TO 3) & "11111";`
 - `x <= 'Z1011111'`

- Operadores de deslocamento (**SLL, SRL, SLA, SRA, ROL, ROR**)
 - **SLL (shift left logical)**: Data are shifted to the left with '0's in the empty positions
 - **SRL (shift right logical)**: Data are shifted to the right with '0's in the empty positions
 - **SLA (shift left arithmetic)**: Data are shifted to the left with the rightmost bit in the empty positions
 - **SRA (shift right arithmetic)**: Data are shifted to the right with the leftmost bit in the empty positions
 - **ROL (rotate left)**: Circular shift to the left
 - **ROR (rotate right)**: Circular shift to the right

- Operadores de deslocamento (**SLL, SRL, SLA, SRA, ROL, ROR**)

- Exemplos:

- `a <= "11001";`
- `x <= a SLL 2;`
- `y <= a SLA 2;`
- `z <= a SLL -3;`

-- result: `x <= "00100"`

--result: `y <= "00111"`

--result: `z <= "00011"`


- Operadores de Comparação (=, /, >, <, >=, <=)

- Exemplos:


- IF a >= b THEN x <= '1';

Note "<=" pode significar atribuição de sinal, mas também pode significar comparação, dentro do contexto de IF THEN

 - Descreve o comportamento e as funcionalidades do sistema
- Enquanto a Entity descreve a interface



 - Descreve o comportamento e as funcionalidades do sistema
- Enquanto a Entity descreve a interface
 - Architecture descreve o funcionamento do interior da entidade



Exemplo Completo – Maioria de 3

- Exercício:
 - Projete um circuito que apresenta saída ativa em nível alto, quando a **maioria** das suas três entradas estiverem em nível alto.

Exemplo Completo – Maioria de 3

- Exercício:
 - Projete um circuito que apresenta saída ativa em nível alto, quando a **maioria** das suas três entradas estiverem em nível alto.
 - Entradas:
 - a, b, c
 - Saída
 - y
 - Após fazer o projeto de circuito combinacional, obtém-se:
 - $y \leq (a \text{ AND } b) \text{ OR } (a \text{ AND } c) \text{ OR } (b \text{ AND } c)$;

Exemplo Completo – Maioria de 3

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
Entity majority_3 IS PORT(
    a, b, c : IN STD_LOGIC;
    y:      OUT STD_LOGIC
);
end majority_3;
ARCHITECTURE arq_maj_3 OF majority_3 IS
BEGIN
    y <= (a AND b) OR (a AND c) OR (b AND c);
END arq_maj_3;
```

Declaração de bibliotecas

Bloco de Entity

Bloco de Architecture

Exemplo Completo – Half Adder

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
ENTITY half_adder IS PORT (
    a, b:      IN  STD_LOGIC;
    sum, carry_out:  OUT STD_LOGIC
);
end half_adder;
ARCHITECTURE HA of half_adder IS
BEGIN
    sum <= a XOR b;
    carry_out <= a AND b;
END HA;
```

Declaração de bibliotecas

Bloco de Entity

Bloco de Architecture

Exemplo Completo – Half Adder

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
ENTITY half_adder IS PORT (
    a, b:      IN  STD_LOGIC;
    sum, carry_out:  OUT STD_LOGIC
);
end half_adder;
ARCHITECTURE HA of half_adder IS
BEGIN
    sum <= a XOR b;
    carry_out <= a AND b;
END HA;
```

Declaração de bibliotecas

Bloco de Entity

Bloco de Architecture

COMANDOS
CONCORRENTES

Exemplo Completo – Full Adder


```
ENTITY full_adder IS
    PORT(a, b, carry_in:    IN  BIT;
          sum, carry_out:   OUT BIT;
END full_adder;
```

Exemplo Completo – Full Adder

Projetar um circuito somador completo

 Exemplo Completo – Full Adder

Projetar um circuito somador completo (full adder) de 1 bit



Entity do Full Adder

```
ENTITY full_adder IS  
    PORT(a, b, c_in:    IN BIT;  
          s, c_out:     OUT BIT);  
END full_adder;
```

 


Tabela-Verdade do Full Adder

Tipos de sinais em VHDL

A implementação da Architecture pode ser realizada de diversos modos conforme o desenvolvedor. Destaca-se três tipos:

- Fluxo de dados (dataflow)
- Estrutural (structural)
- Comportamental (behaviorial)

Tipos de sinais em VHDL

A implementação da Architecture pode ser realizada de diversos modos conforme o desenvolvedor. Destaca-se três tipos:

- Fluxo de dados (dataflow)
- Estrutural (structural)
- Comportamental (behaviorial)


Architecture do Full Adder: Dataflow

- Descreve o fluxo de dados do sistema
- As saídas são atribuídas diretamente, por meio de portas lógicas.
- Todas as expressões são **concorrentes** no tempo, ou seja, as atribuições ocorrem **simultaneamente**

Architecture do Full Adder: Dataflow

```
ENTITY full_adder IS
    PORT(a, b, c_in:    IN BIT;
         s, c_out:      OUT BIT);
END full_adder;
```

 
```
ARCHITECTURE dataflow OF full_adder IS
    SIGNAL x1, x2, x3, x4: BIT;
    BEGIN
        x1 <= b XOR c_in;
        s <= a XOR x1;
        x2 <= a AND b;
        x3 <= a and c_in;
        x4 <= b AND c_in;
        c_out <= x2 OR x3 OR x4;
    END dataflow;
```



Architecture do Full Adder: Dataflow

```
ENTITY full_adder IS
    PORT(a, b, c_in:    IN BIT;
         s, c_out:     OUT BIT);
END full_adder;

 ARCHITECTURE dataflow OF full_adder IS
BEGIN
    s <= a XOR b XOR c_in;
    c_out <= (a AND b) OR (a AND c_in) OR (b AND c_in);
END dataflow;
```



Architecture do Full Adder: Dataflow

Eliminando os sinais temporários SIGNAL

```
ENTITY full_adder IS
    PORT(a, b, c_in:    IN BIT;
         s, c_out:     OUT BIT);
END full_adder;

ARCHITECTURE dataflow OF full_adder IS
BEGIN
    s<= a XOR b XOR c_in;
    c_out <= (a AND b) OR (a AND c_in) OR (b AND c_in);
END dataflow;
```

Architecture: Dataflow

Além disso, é possível descrever uma arquitetura dataflow usando comandos condicionais WHEN - ELSE

- **Sintaxe:**

- assignment WHEN conditions ELSE

- **Exemplo:**

```
x <= a WHEN sel=0 ELSE  
b WHEN sel=1 ELSE  
c;
```

← Caso default

Além disso, é possível descrever uma arquitetura dataflow usando comandos condicionais WHEN - ELSE

- **Sintaxe:**

- assignment WHEN conditions ELSE

- **Exemplo:**

```
x<= "00" WHEN (a=b)
ELSE "01" WHEN (a=c)      -- a !=b
ELSE "10" WHEN (a=b)     -- a != b and a!=c
ELSE "11";               --default case
```

Exemplo

Projete um circuito que obtenha saída em nível alto quando as duas entradas forem iguais

Exemplo

Projete um circuito que obtenha saída em nível alto quando as duas entradas forem iguais

- Tabela-Verdade:

a	b	
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Exemplo

Projete um circuito que obtenha saída em nível alto quando as duas entradas forem iguais
Vamos usar a estrutura de condicional **WHEN-ELSE**

```
ENTITY detect_equal IS
    PORT(a, b:  IN BIT;
         y: OUT BIT);
END detect_equal;
ARCHITECTURE dataflow OF detect_equal IS
BEGIN
    y<= '1' WHEN a=b ELSE
        '0';
END dataflow;
```

- Tabela-Verdade:

a	b	y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Exemplo

Projete um circuito que obtenha saída em nível alto quando as duas entradas forem iguais
Vamos usar a estrutura de condicional **WHEN-ELSE**

```
ENTITY detect_equal IS
    PORT(a, b:  IN BIT;
         y: OUT BIT);
END detect_equal;
ARCHITECTURE dataflow OF detect_equal IS
BEGIN
    y<= a XNOR b;
END dataflow;
```

- Tabela-Verdade:

a	b	y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Tipos de sinais em VHDL

A implementação da Architecture pode ser realizada de diversos modos conforme o desenvolvedor. Destaca-se três tipos:

- Fluxo de dados (dataflow)
- **Estrutural (structural)**
- Comportamental (behaviorial)

Arquitetura Estrutural

Esse tipo de arquitetura descreve os **componentes** do sistema digital e **suas interconexões**. Nessa arquitetura, a atribuição de sinais é realizada a partir do **mapeamento de entradas e saídas** de cada componente

Esse tipo de arquitetura descreve os **componentes** do sistema digital e **suas interconexões**. Nessa arquitetura, a atribuição de sinais é realizada a partir do **mapeamento de entradas e saídas** de cada componente

Exemplo: Detector de Overflow:

O **Overflow** ocorre sempre que o resultado da adição está fora da faixa de números inteiros representáveis. Quando ocorre, o resultado está **INCORRETO**, de forma que é necessário detectar essa situação de overflow

Esse tipo de arquitetura descreve os **componentes** do sistema digital e **suas interconexões**. Nessa arquitetura, a atribuição de sinais é realizada a partir do **mapeamento de entradas e saídas** de cada componente

Exemplo: Detector de Overflow:

Considere $z = x + y$, onde $x = x_{n-1} \dots x_0$, $y = y_{n-1} \dots y_0$ que resulta em $z = z_{n-1} \dots z_0$

$$v = x_{n-1}'y_{n-1}'z_{n-1} + x_{n-1}y_{n-1}z_{n-1}'$$

Onde $v=1$ significa que ocorre overflow e $v=0$ indica que não ocorreu overflow.

Esse tipo de arquitetura descreve os **componentes** do sistema digital e **suas interconexões**. Nessa arquitetura, a atribuição de sinais é realizada a partir do **mapeamento de entradas e saídas** de cada componente

Exemplo: Detector de Overflow:


$$V = \underbrace{X_{n-1} Y_{n-1} Z_{n-1}}_{G1} + \underbrace{X_{n-1} Y_{n-1} Z_{n+1}}_{G2}$$

$\underbrace{\hspace{15em}}_{G3}$

Esse tipo de arquitetura descreve os **componentes** do sistema digital e **suas interconexões**. Nessa arquitetura, a atribuição de sinais é realizada a partir do **mapeamento de entradas e saídas** de cada componente

 Exemplo: Detector de Overflow:

$$v = x_{n-1}'y_{n-1}'z_{n-1} + x_{n-1}y_{n-1}z_{n-1}'$$



Esse tipo de arquitetura descreve os **componentes** do sistema digital e **suas interconexões**. Nessa arquitetura, a atribuição de sinais é realizada a partir do **mapeamento de entradas e saídas** de cada componente


Exemplo:

$$f = A.B + C.D$$

Arquitetura Estrutural

Esse tipo de arquitetura descreve os **componentes** do sistema digital e **suas interconexões**. Nessa arquitetura, a atribuição de sinais é realizada a partir do **mapeamento de entradas e saídas** de cada componente

Exemplo: $f = A.B + C.D$

 

Esse tipo de arquitetura descreve os **componentes** do sistema digital e **suas interconexões**. Nessa arquitetura, a atribuição de sinais é realizada a partir do **mapeamento de entradas e saídas** de cada componente

Sintaxe:

A sintaxe é marcada pela presença de dois componentes:

Esse tipo de arquitetura descreve os **componentes** do sistema digital e **suas interconexões**. Nessa arquitetura, a atribuição de sinais é realizada a partir do **mapeamento de entradas e saídas** de cada componente

Sintaxe:


A sintaxe é marcada pela presença de dois componentes:

Component: descreve a interface do componente, ou seja, funciona como a ENTITY na construção de componente

Port map: faz o mapeamento dos sinais de entrada e saída.

Arquitetura Estrutural

 Exemplo: Faça o exemplo $f = A.B + C.D$ conforme a arquitetura estrutural



Arquitetura Estrutural

Exemplo: Faça o exemplo $f = A.B + C.D$ conforme a arquitetura estrutural

Primeiro vamos criar os componentes:

Exemplo: Faça o exemplo $f = A.B + C.D$ conforme a arquitetura estrutural

Primeiro vamos criar os componentes:

```
ENTITY and_gate IS
```

```
    Port(a, b: in bit;
```

```
          s: out bit);
```

```
End and_gate;
```

```
Architecture dataflow of and_gate IS
```

```
Begin
```

```
    s <= a AND b;
```

```
End dataflow;
```

Arquitetura Estrutural

Exemplo: Faça o exemplo $f = A.B + C.D$ conforme a arquitetura estrutural

Primeiro vamos criar os componentes:

```
ENTITY and_gate IS
```

```
  Port(a, b: in bit;
```

```
        s: out bit);
```

```
End and_gate;
```

```
Architecture dataflow of and_gate IS
```

```
Begin
```

```
  s <= a AND b;
```

```
End dataflow;
```

Geralmente, esses
COMPONENTES ficam
em outros arquivos
VHDL dentro do mesmo
projeto

Exemplo: Faça o exemplo $f = A.B + C.D$ conforme a arquitetura estrutural

Primeiro vamos criar os componentes:

```
ENTITY or_gate IS
```

```
  Port(a, b: in bit;
```

```
        s: out bit);
```

```
End or_gate;
```

```
Architecture dataflow of or_gate IS
```

```
Begin
```

```
  s <= a OR b;
```

```
End dataflow;
```

Exemplo: Faça o exemplo $f = A.B + C.D$ conforme a arquitetura estrutural

Primeiro vamos criar os componentes:

```
ENTITY exemplo1 IS
```

```
  Port (a, b, c, d: in bit;
```

```
        f: out bit);
```

```
end exemplo1;
```



Exemplo: Faça o exemplo $f = A.B + C.D$ conforme a arquitetura estrutural

Primeiro vamos criar os componentes:

```
ENTITY exemplo1 IS
```

```
  Port (a, b, c, d: in bit;
```

```
        f: out bit);
```

```
end exemplo1;
```

```
-- Vamos criar os componentes
```



Exemplo: Faça o exemplo $f = A.B + C.D$ conforme a arquitetura estrutural

Primeiro vamos criar os componentes:

```
ENTITY exemplo1 IS
```

```
  Port (a, b, c, d: in bit;
```

```
        f: out bit);
```

```
end exemplo1;
```

```
Component and_gate
```

```
  Port(a,b: in bit;
```

```
        s: out bit);
```

```
End and_gate;
```



Exemplo: Faça o exemplo $f = A.B + C.D$ conforme a arquitetura estrutural

Primeiro vamos criar os componentes:

Component or_gate

Port(a,b: in bit;

s: out bit);

End or_gate;

Arquitetura Estrutural

Exemplo: Faça o exemplo $f = A.B + C.D$ conforme a arquitetura estrutural

Primeiro vamos criar os componentes:


Architecture structural of exemplo1 is

```
SIGNAL x1, x2: bit;
```

```
BEGIN
```

```
-- Mapeamento dos componentes criados
```

```
End structural;
```

 

Exemplo: Faça o exemplo $f = A.B + C.D$ conforme a arquitetura estrutural

Primeiro vamos criar os componentes:

Architecture structural of exemplo1 is

```
SIGNAL x1, x2: bit;
```


```
BEGIN
```

```
And_0: PORT MAP(a, b, x1);
```

```
And_1: PORT MAP(c, d, x2);
```

```
OR_0: PORT MAP(x1, x2, f);
```

```
End structural;
```

 

Arquitetura Estrutural

Exemplo: Faça o exemplo $f = A.B + C.D$ conforme a arquitetura estrutural

Primeiro vamos criar os componentes:

Architecture structural of exemplo1 is

```
SIGNAL x1, x2: bit;
```

```
BEGIN
```


```
And_0: PORT MAP(a, b, x1);
```

```
And_1: PORT MAP(c, d, x2);
```

```
OR_0: PORT MAP(x1, x2, f);
```

Label

```
End structural;
```

 

Exemplo: Faça o exemplo $f = A.B + C.D$ conforme a arquitetura estrutural

Primeiro vamos criar os componentes:

Architecture structural of exemplo1 is

```
SIGNAL x1, x2: bit;
```

```
BEGIN
```


```
And_0: PORT MAP(a, b, x1);
```

```
And_1: PORT MAP(c, d, x2);
```

```
OR_0: PORT MAP(x1, x2, f);
```

Label identifica o
componentes

```
End structural;
```

 

Exemplo: Faça o exemplo $f = A.B + C.D$ conforme a arquitetura estrutural

Primeiro vamos criar os componentes:

Architecture structural of exemplo1 is

```
SIGNAL x1, x2: bit;
```


```
BEGIN
```

```
And_0: PORT MAP(a, b, x1);
```

```
And_1: PORT MAP(c, d, x2);
```

```
OR_0: PORT MAP(x1, x2, f);
```

Sinais temporários

 

```
End structural;
```

Exercício: Faça o exemplo do detector de overflow usando architecture structural

Estruturas Concorrentes

Neste tópico, apresenta-se estruturas **de condição e de repetição** em códigos concorrentes.

Estruturas **de condição** em códigos concorrentes.

- The WHEN statement: atua como uma estrutura de condição, tendo duas formas possíveis. Vamos mostrar as sintaxes em exemplos de multiplexadores.

Sintaxe (WHEN-ELSE)

Assignment WHEN condition ELSE

Assignment WHEN condition ELSE

...;

Exemplos:

```
x<= a when sel=0 else  
  b when sel=1 else  
  c;
```

Estruturas **de condição** em códigos concorrentes.

- The WHEN statement: atua como uma estrutura de condição, tendo duas formas possíveis. Vamos mostrar as sintaxes em exemplos de multiplexadores.

Sintaxe (WHEN-ELSE)

Assignment WHEN condition ELSE

Assignment WHEN condition ELSE

...;

Exemplos:

Condição



```
x <= a when sel=0 else  
  b when sel=1 else  
  c;
```

Estruturas **de condição** em códigos concorrentes.

- The WHEN statement: atua como uma estrutura de condição, tendo duas formas possíveis. Vamos mostrar as sintaxes em exemplos de multiplexadores.

Sintaxe (WHEN-ELSE)

Assignment WHEN condition ELSE

Assignment WHEN condition ELSE

...;

Exemplos:

1° verifica se sel=0.

x <= a when sel=0 else
b when sel=1 else
c;

Estruturas **de condição** em códigos concorrentes.

- The WHEN statement: atua como uma estrutura de condição, tendo duas formas possíveis. Vamos mostrar as sintaxes em exemplos de multiplexadores.

Sintaxe (WHEN-ELSE)

Assignment WHEN condition ELSE

Assignment WHEN condition ELSE

...;

Exemplos:

```
x <= a when sel=0 else  
  b when sel=1 else  
  c;
```

1° verifica se sel=0.
Caso não, verifica se
sel=1

Estruturas **de condição** em códigos concorrentes.

- The WHEN statement: atua como uma estrutura de condição, tendo duas formas possíveis. Vamos mostrar as sintaxes em exemplos de multiplexadores.

Sintaxe (WHEN-ELSE)

Assignment WHEN condition ELSE

Assignment WHEN condition ELSE

...;

Exemplos:

```
x <= a when sel=0 else  
  b when sel=1 else  
  c;
```

↙ Caso não, então a saída
é sempre c

Estruturas **de condição** em códigos concorrentes.

- The WHEN statement: atua como uma estrutura de condição, tendo duas formas possíveis. Vamos mostrar as sintaxes em exemplos de multiplexadores.

Sintaxe (WHEN-ELSE)

Assignment WHEN condition ELSE

Assignment WHEN condition ELSE

...;

Exemplos:

```
x <= a when sel=0 else  
  b when sel=1 else  
  c;
```

Portanto, a saída default
c ocorre quando sel!=0 e
sel!=1

Estruturas **de condição** em códigos concorrentes.

- The WHEN statement: atua como uma estrutura de condição, tendo duas formas possíveis. Vamos mostrar as sintaxes em exemplos de multiplexadores.

Sintaxe (WHEN-ELSE)

```
Assignment WHEN condition ELSE  
Assignment WHEN condition ELSE  
...;
```

Sintaxe (WITH-SELECT-WHEN)

```
WITH identifier SELECT  
assignment when condition else  
assignment when condition else  
...;
```

Estruturas **de condição** em códigos concorrentes.

- The WHEN statement: atua como uma estrutura de condição, tendo duas formas possíveis. Vamos mostrar as sintaxes em exemplos de multiplexadores.

Sintaxe (WHEN-ELSE)

```
Assignment WHEN condition ELSE  
Assignment WHEN condition ELSE  
...;
```

Sintaxe (WITH-SELECT-WHEN)

```
WITH identifier SELECT  
assignment when condition else  
assignment when condition else  
...;
```

Nesse caso a condition é o valor que variável
identifier pode assumir

Estruturas **de condição** em códigos concorrentes.

- The WHEN statement: atua como uma estrutura de condição, tendo duas formas possíveis. Vamos mostrar as sintaxes em exemplos de multiplexadores.

Sintaxe (WHEN-ELSE)

```
Assignment WHEN condition ELSE  
Assignment WHEN condition ELSE  
...;
```

Sintaxe (WITH-SELECT-WHEN)

```
WITH identifier SELECT  
assignment when condition else  
...;
```

Exemplo:

```
WITH sel SELECT  
X <= a WHEN 0 else  
b WHEN 1 else  
c WHEN OTHERS;
```

Estruturas **de condição** em códigos concorrentes.

- The WHEN statement: atua como uma estrutura de condição, tendo duas formas possíveis. Vamos mostrar as sintaxes em exemplos de multiplexadores.

Sintaxe (WHEN-ELSE)

```
Assignment WHEN condition ELSE  
Assignment WHEN condition ELSE  
...;
```

Sintaxe (WITH-SELECT-WHEN)

```
WITH identifier SELECT  
assignment when condition else  
...;
```

Exemplo:


```
WITH sel SELECT  
X <= a WHEN 0 else  
b WHEN 1 else  
c WHEN OTHERS;
```

Estruturas Concorrentes

Exemplo: MUX 4:1 COM VETORES DE 8 BITS

Estruturas Concorrentes

Exemplo: MUX 4:1 COM VETORES DE 8 BITS

 

Exemplo: MUX 4:1 COM VETORES DE 8 BITS


```
library ieee;
```

```
use ieee.std_logic_1164.all
```

```
Entity mux_4_1 is
```

```
    PORT (a, b, c, d:    in std_logic_vector(7 downto 0);  
          sel:          in std_logic_vector(1 downto 0);  
          q:            out std_logic_vector(7 downto 0));
```

```
End mux_4_1;
```

 


Exemplo: MUX 4:1 COM VETORES DE 8 BITS

Architecture dataflow of mux_4_1 is

BEGIN

```
q <= b when (sel="01") else  
  c when(sel="10") else  
  d when(sel="11") else  
  a;           --default case
```

END dataflow;

 

Estruturas Concorrentes

The **GENERATE** statement: isso equivale a uma estrutura de repetição, ou seja, a um LOOP.

Vamos ver a sintaxe para implementar um loop em código concorrente.

The **GENERATE** statement: isso equivale a uma estrutura de repetição, ou seja, a um LOOP.

- Sintaxe:
 - **Label: for identifier in range GENERATE**
Concurrent assignments;
End GENERATE [label];
 - Label: identifica a estrutura
 - Identifier é a variável que percorre o range
 - Range especifica um certo intervalo

Estruturas Concorrentes

Diferenças de FOR-GENERATE para Estrutura For em linguagem de programação.

Repetição de Código para Components

ARCHITECTURE structural of teste is

COMPONENT func

PORT(a0, a1: int std_logic;

Y: out std_logic);

End COMPONENT;

BEGIN

G1: for i in (N-1) Downto 0 GENERATE

func_i: PORT MAP(a0=>sig1(i), a1=>sig2(i), y=>z(i));

End GENERATE G1;

END structural;

Repetição de Código para Components

ARCHITECTURE structural of teste is

COMPONENT func

PORT(a0, a1: int std_logic;

Y: out std_logic);

End COMPONENT;

BEGIN

G1: for i in (N-1) Downto 0 GENERATE

func_i: PORT MAP(a0=>sig1(i), a1=>sig2(i), y=>z(i));

End GENERATE G1;

END structural;

Cria uma
repetição de
múltiplos
componentes

The **GENERATE** statement: isso equivale a uma estrutura de repetição, ou seja, a um LOOP.

- Exemplo:

```
G1: for i in 0 to M GENERATE
```

```
    b(i) <= a(M-i);
```

```
End Generate G1;
```

Arquitetura Comportamental

Arquitetura utilizada na descrição de **sistemas sequenciais**. Essa arquitetura inaugura o **mundo sequencial** em VHDL

Elemento principal: **PROCESS**

Sintaxe do elemento PROCESS:

```
process_name: PROCESS (sensitivity_list1, ...)
```

```
BEGIN
```

```
-- comando do process
```

```
END PROCESS process_name;
```

process_name: atua como o label identificando o PROCESS

Sintaxe do elemento PROCESS:

```
process_name: PROCESS (sensitivity_list1, ...)
```

```
BEGIN
```

```
-- comando do process
```

```
END PROCESS process_name;
```

process_name: atua como o label identificando o PROCESS

PROCESS: palavra reservada para indicar início da parte comportamental

Sintaxe do elemento PROCESS:

```
process_name: PROCESS (sensitivity_list1, ...)
```

```
BEGIN
```

```
-- comando do process
```

```
END PROCESS process_name;
```

process_name: atua como o label identificando o PROCESS

PROCESS: palavra reservada para indicar início da aprte comportamental

Lista de sensibilidade: lista de sensibilidade que indica quais são as variáveis e sinais cuja alteração deve levar à reavaliação da saída.

Sintaxe do elemento PROCESS:

```
process_name: PROCESS (sensitivity_list1, ...)  
BEGIN  
-- comando do process  
END PROCESS process_name;
```

process_name: atua como o label identificando o PROCESS

PROCESS: palavra reservada para indicar início da aprte comportamental

Lista de sensibilidade: lista de sensibilidade que indica quais são as variáveis e sinais cuja alteração deve levar à reavaliação da saída. **Em outras palavras, quais sinais fazem com que os comandos do PROCESS se movimentem, sem alterem.**

Arquitetura Comportamental

Sempre uma variável da lista de sensibilidade é alterada, todo o código do PROCESS é executado

Sintaxe do elemento PROCESS:

```
process_name: PROCESS (sensitivity_list1, ...)  
BEGIN  
-- comando do process  
END PROCESS process_name;
```

Os comandos dentro Process são
Sequenciais

process_name: atua como o label identificando o PROCESS

PROCESS: palavra reservada para indicar início da aprte comportamental

Lista de sensibilidade: lista de sensibilidade que indica quais são as variáveis e sinais cuja alteração deve levar à reavaliação da saída. **Em outras palavras, quais sinais fazem com que os comandos do PROCESS se movimentem, sem alterem.**

Arquitetura Comportamental

Exemplo: Descreva, em VHDL, um codificador de prioridade 8 bits

Arquitetura Comportamental

Exemplo: Descreva, em VHDL, um codificador de prioridade com 8 bits

Arquitetura Comportamental

Exemplo: Descreva, em VHDL, um codificador de prioridade com 8 bits

A saída do codificador de prioridade mostra o código do binário mais prioritário. Considere prioridade como o seguinte:

Seja $x = x_7 \dots x_0$ seja a entrada do codificador de prioridade.

Se $i > j$, logo a entrada x_i é mais prioritária que x_j

Arquitetura Comportamental

Exemplo: Descreva, em VHDL, um codificador de prioridade com 8 bits

A saída do codificador de prioridade mostra o código do binário mais prioritário. Considere prioridade como o seguinte:

Seja $x = x_7 \dots x_0$ seja a entrada do codificador de prioridade.

Se $i > j$, logo a entrada x_i é mais prioritária que x_j

Exemplo: Se $x_1 = x_5 = 1$ e todos os demais igual a 0. Logo o codificador de prioridade emitirá a saída sendo o binário de 5

Arquitetura Comportamental

Exemplo: Descreva, em VHDL, um codificador de prioridade com 8 bits

```
use ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all  
ENTITY priority_coder IS  
    Port(x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7: in std_logic;  
        prio_out: out std_logic_vector(7 DOWNTO 0)  
    );  
End priority_coder;
```

Arquitetura Comportamental

Exemplo: Descreva, em VHDL, um codificador de prioridade com 8 bits

Architecture behavioral of priority_coder is

Begin

 p_code: process (x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7)

 Begin

 if (x7=1) then prio_out="111";

 Elsif(x6=1) then prio_out="110";

 ...

 ...

 else prio_out="000";

 End process p_code;

End behavioral;

Arquitetura Comportamental

Exemplo: Descreva, em VHDL, um codificador de prioridade com 8 bits

Architecture behavioral of priority_coder is

Begin

p_code: process (x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7)

Begin

if (x7=1) then prio_out="111";

Elsif(x6=1) then prio_out="110";

...

...

else prio_out="000";

End process p_code;

End behavioral;

Há Begin para
architecture e outro
begin pro process

Arquitetura Comportamental

Exemplo: Descreva, em VHDL, um codificador de prioridade com 8 bits

Architecture behavioral of priority_coder is

Begin

```
p_code: process (x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7)
```

```
  Begin
```

```
    if (x7=1) then prio_out="111";
```

```
    Elsif(x6=1) then prio_out="110";
```

```
    ...
```

```
    ...
```

```
    else prio_out="000";
```

```
  End process p_code;
```

```
End behavioral;
```

";" para cada fim de if-
elseif statement

Arquitetura Comportamental

Exemplo: Descreva, em VHDL, um codificador de prioridade com 8 bits

Architecture behavioral of priority_coder is

Begin

p_code: process (x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7)

Begin

if (x7=1) then prio_out="111";

Elsif(x6=1) then prio_out="110";

...

...

else prio_out="000";

End process p_code;

End behavioral;

Lista de Sensibilidade



Arquitetura Comportamental

Exemplo: Descreva, em VHDL, um codificador de prioridade com 8 bits

Architecture behavioral of priority_coder is

Begin

```
p_code: process (x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7)
```

```
Begin
```

```
  if (x7=1) then prio_out="111";
```

```
  Elsif(x6=1) then prio_out="110";
```

```
  ...
```

```
  ...
```


```
  else prio_out="000";
```

```
  End if;
```

```
End process p_code;
```

```
End behavioral;
```

End if

 

Arquitetura Comportamental

Exemplo: Descreva, em VHDL, um codificador de prioridade com 8 bits

Architecture behavioral of priority_coder is

Begin

```
p_code: process (x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7)
```

```
Begin
```

```
  if (x7=1) then prio_out="111";
```

```
  Elsif(x6=1) then prio_out="110";
```

```
  ...
```

```
  ...
```

```
  else prio_out="000";
```

```
  End if;
```

```
End process p_code;
```

```
End behavioral;
```

Comandos Sequencial

Exemplo: Descreva, em VHDL, um codificador de prioridade com 8 bits

Architecture behavioral of priority_coder is

Begin

```
p_code: process (x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7)
```

```
Begin
```

```
  if (x7=1) then prio_out="111";
```

```
  Elsif(x6=1) then prio_out="110";
```

```
  ...
```

```
  ...
```

```
  else prio_out="000";
```

```
End if;
```

```
End process p_code;
```

```
End behavioral;
```

If-elseif-else statement

```
If (condition) then assignments;  
Elseif (condition) then assignments;  
Else assignment;  
End if;
```

Arquitetura Comportamental

Exemplo: Identificador de igualdade de 4 bits usando Process

Arquitetura Comportamental

Exemplo: Identificador de igualdade de 4 bits usando Process

O modelo recebe dois sinais com 4 bits cada, compara-os e emite saída 1, se forem iguais e zero, caso contrário.

Arquitetura Comportamental

Exemplo: Identificador de igualdade de 4 bits usando Process

O modelo recebe dois sinais com 4 bits cada, compara-os e emite saída 1, se forem iguais e zero, caso contrário.

Arquitetura Comportamental

Exemplo: Identificador de igualdade de 4 bits usando Process

```
Entity equal_identifier IS
```

```
    Port (
```

```
    );
```

```
End equal_identifier;
```

Estruturas Sequenciais

Neste tópico, apresenta-se estruturas **de condição e de repetição** em códigos sequenciais.

- The IF statement
- The WAIT statement
- The CASE statement
- The LOOP statement

Só são permitidas dentro da estrutura de PROCESS, pois são comandos SEQUENCIAIS

Neste tópico, apresenta-se estruturas **de condição e de repetição** em códigos sequenciais.

- The IF statement: estrutura de decisão
- Sintaxe

```
IF condition THEN
    assignments;
ELSIF condition THEN
    assignments;
ELSE
    assignments;
End IF;
```

Neste tópico, apresenta-se estruturas **de condição e de repetição** em códigos sequenciais.

- The IF statement: estrutura de decisão
- Sintaxe

```
IF condition THEN
    assignments;
ELSIF condition THEN
    assignments;
ELSE
    assignments;
End IF;
```

Neste tópico, apresenta-se estruturas **de condição** em códigos sequenciais.

- The Case statement: estrutura de decisão
- Sintaxe

CASE identifier IS

WHEN value => assignments;

WHEN value => assignments;

...;

END CASE;

Exemplo:

Case sel is

When 0 => a;

When 1=> b;

When OTHERS => c;

End Case;

Neste tópico, apresenta-se estruturas **de repetição** em códigos sequenciais.

The **LOOP** statement: isso permite criação de **múltiplas assignments** por meio de uma **estrutura de repetição**

Sintaxe (**For - LOOP**):

```
[label] FOR identifier in range LOOP  
    -- sequential assignments;  
END LOOP [label];
```

Neste tópico, apresenta-se estruturas **de repetição** em códigos sequenciais.

The **LOOP** statement: isso permite criação de **múltiplas assignments** por meio de uma **estrutura de repetição**

Sintaxe (**For - LOOP**):
← **Opcional**

```
[label] FOR identifier in range LOOP  
  -- sequential assignments;  
END LOOP [label];
```

Exemplo:

```
FOR i in x'RANGE LOOP  
  x(i) <= a(M-i) AND b(i);  
End LOOP;
```

Neste tópico, apresenta-se estruturas **de repetição** em códigos sequenciais.

The **LOOP** statement: isso permite criação de **múltiplas assignments** por meio de uma **estrutura de repetição**

Sintaxe (**For - LOOP**):
Opcional

←
[label] FOR identifier in range LOOP
 -- sequential assignments;
END LOOP [label];

Exemplo:

FOR i in x'RANGE LOOP
 x(i) <= a(M-i) AND b(i);
End LOOP;

x'RANGE
percorre
todos os
bits de x

Estruturas Sequenciais

Neste tópico, apresenta-se estruturas **de repetição** em códigos sequenciais.

The **LOOP** statement: isso permite criação de **múltiplas assignments** por meio de uma **estrutura de repetição**

Sintaxe (**For - LOOP**):
Opcional

←
[label] FOR identifier in range LOOP
-- sequential assignments;
END LOOP [label];

Exemplo:

Python:
range(0, len(x))

FOR i in x'RANGE LOOP
x(i) <= a(M-i) AND b(i);
End LOOP;

Neste tópico, apresenta-se estruturas **de repetição** em códigos sequenciais.

The **LOOP** statement: isso permite criação de **múltiplas assignments** por meio de uma **estrutura de repetição**

Sintaxe (**While - LOOP**):

← **Opcional**

```
[label] WHILE condition LOOP
  -- sequential assignments;
END LOOP [label];
```

Neste tópico, apresenta-se estruturas **de repetição** em códigos sequenciais.

The **LOOP** statement: isso permite criação de **múltiplas assignments** por meio de uma **estrutura de repetição**

Sintaxe (**While - LOOP**):
← **Opcional**

```
[label] WHILE condition LOOP
  -- sequential assignments;
END LOOP [label];
```

Exemplo:

```
i:=0;
WHILE i<=M LOOP
  x(i) <= a(M-i) AND b(i);
  i := i + 1;
End LOOP;
```

Python:
range(0, len(x))

Neste tópico, apresenta-se estruturas **de repetição** em códigos sequenciais.

The **LOOP** statement: isso permite criação de **múltiplas assignments** por meio de uma **estrutura de repetição**

Sintaxe (**While - LOOP**):
← **Opcional**

```
[label] WHILE condition LOOP
  -- sequential assignments;
END LOOP [label];
```

Exemplo:

```
i:=0;
WHILE i<=M LOOP
  x(i) <= a(M-i) AND b(i);
  i := i + 1;
End LOOP;
```

Python:
range(0, len(x))

Estruturas Sequenciais

Neste tópico, apresenta-se estruturas **de repetição** em códigos sequenciais.

The **LOOP** statement: isso permite criação de **múltiplas assignments** por meio de uma **estrutura de repetição**

Sintaxe (**LOOP with EXIT**): essa estrutura faz um loop com uma condição de SAÍDA

Neste tópico, apresenta-se estruturas **de repetição** em códigos sequenciais.

The **LOOP** statement: isso permite criação de **múltiplas assignments** por meio de uma **estrutura de repetição**

Sintaxe (**LOOP with EXIT**):

```
For identifier in range LOOP  
    [label:] EXIT [loop_label] WHEN condition;  
    assignments;  
End LOOP;
```

Estruturas Sequenciais

Exemplo: Conte o número de zeros presentes em uma sequência de 8 bits

Estruturas Sequenciais

Exemplo: Conte o número de zeros presentes em uma sequência de 8 bits

Entity counting_zeros_8 IS

Generic(N: Integer := 8);

Port(x: in bit_vector(N-1 downto 0);

y: out INTEGER RANGE 0 TO N

);

End counting_zeros_8;

Estruturas Sequenciais

Exemplo: Conte o número de zeros presentes em uma sequencia de 8 bits

ARCHITECTURE behavioral of counting_zeros_8 IS

BEGIN

 Process(x)

 VARIABLE temp: INTEGER 0 RANGE N;

 Begin

 temp := 0;

 For i in x'RANGE LOOP

 IF (x(i) = '0') then

 temp:=temp+1;

 End IF;

 y <= temp;

 End Process;

END behavioral;

Estruturas Sequenciais

Exemplo: Conte o número de zeros presentes, em sequência, em uma sequência de 8 bits

Estruturas Sequenciais

Exemplo: Conte o número de zeros presentes em uma sequencia de 8 bits

ARCHITECTURE behavioral of counting_zeros_8 IS

BEGIN

 Process(x)

 VARIABLE temp: INTEGER 0 RANGE N;

 Begin

 temp := 0;

 For i in x'RANGE LOOP

 EXIT WHEN x(i) = '1';

 temp := temp + 1;

 End IF;

 y<= temp;

 End Process;

END behavioral;

Signal vs Variable

Signal

- Declarada na Architecture

Variable

- Declarada dentro do PROCESS

Signal vs Variable

Signal

- Declarada na Architecture
- Escopo global

Variable

- Declarada dentro do PROCESS
- Escopo local

Signal vs Variable

Signal

- Declarada na Architecture
- Escopo global
- Novo valor é considerado após a conclusão do PROCESS

Variable

- Declarada dentro do PROCESS
- Escopo local
- Novo valor já está disponível imediatamente dentro do PROCESS

Signal vs Variable

Signal

- Declarada na Architecture
- Escopo global
- Novo valor é considerado após a conclusão do PROCESS
- Atribuição: **<=**

Variable

- Declarada dentro do PROCESS
- Escopo local
- Novo valor já está disponível imediatamente dentro do PROCESS
- Atribuição: **:=**

Exercício

- Construa um contador de 4 bits
- Construa um gerador de paridade

Dúvidas

- E-mail de contato: pacheco@gta.ufrj.br